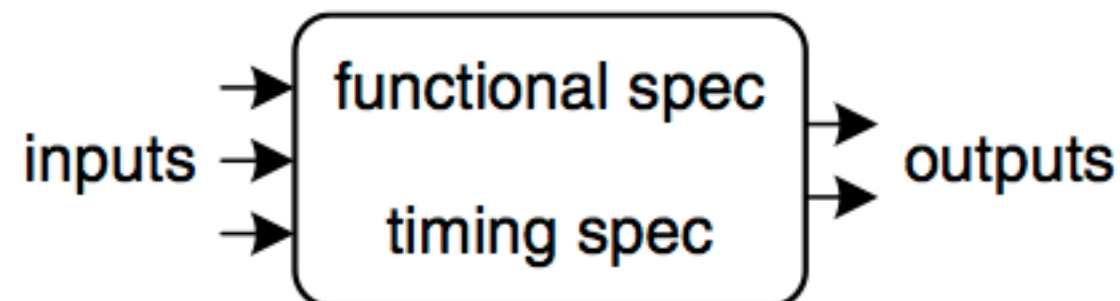



# Introducción

- En electrónica digital, un *circuito* es una red que procesa variables de valores discretos.
- Un circuito puede considerarse como una caja negra que tiene:
  - Uno o más terminales de entrada
  - Uno o más terminales de salida
  - Una especificación funcional que describe la relación entre las entradas y las salidas
  - Una especificación temporal que describe el retardo entre un cambio en la entrada y la respuesta de la salida.



 
# Introducción

- Mirando dentro de la caja negra, los circuitos están compuestos de *nodos* y *elementos*
- Un *elemento* es en sí un circuito, con entradas, salidas y especificaciones.
- Un nodo es un alambre cuyo voltaje corresponde a una variable discreta
  - Los nodos se clasifican como *entradas*, *salidas* e *internos*





# Introducción

## Circuito combinacional

 

$$Y = F(A, B) = A + B$$

## Dos posibles implementaciones

  


## Circuito combinacional de múltiples salidas



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

## Notación de buses






 


# Introducción

- Un circuito es combinacional si:
- Cada elemento que lo compone es en sí mismo combinacional
- Cada nodo del circuito es designado como entrada del circuito o conecta exactamente a un terminal de salida de un elemento de circuito
- El circuito **no** contiene caminos cíclicos: cada camino a través del circuito visita a cada nodo del circuito a lo más una sola vez.

# Introducción

¿ Cuáles son combinacionales?

      

# Ecuaciones Booleanas

## Terminología

- El **complemento** de una variable,  $A$ , es su inverso,  $\bar{A}$ .
- La variable o su complemento se llama **literal**.
- Llamamos a  $A$  la **forma verdadera** de la variable y  $\bar{A}$  la **forma complementaria**.
- Al AND de uno o más literales se le llama un **producto** o un **implicante**.  $\bar{A}B$ ,  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$  y  $B$  son todos implicantes para una función de 3 variables.
- Un **minitérmino** es un producto de todas las variables de una función, en forma verdadera o en forma complementaria. Ej.  $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$  es un minitérmino de una función de 3 variables  $A$ ,  $B$  y  $C$ .  $\bar{A}B$  no lo es.

# Ecuaciones Booleanas

## Terminología

- En forma similar al OR de uno o más literales se le llama **suma**.
- Un **maxitérmino** es una suma de todas las variables de entrada de una función. Ej.  $A + \bar{B} + C$  es un maxitérmino para una función de tres variables  $A$ ,  $B$  y  $C$
- El orden de las operaciones es importante. NOT tiene la precedencia más alta, después AND y finalmente OR. Ej.  $Y = A + B\bar{C}$

# Ecuaciones Booleanas

Suma de productos

minitérmino

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>	
0	0	0	$\bar{A} \bar{B}$
0	1	1	$\bar{A} B$
1	0	0	$A \bar{B}$
1	1	1	$A B$

$$Y = \bar{A}B + AB$$

Forma canónica de suma de productos



# Ecuaciones Booleanas

Suma de productos

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Forma canónica de suma de productos

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC$$

# Ecuaciones Booleanas

Producto de sumas

$A$	$B$	$Y$	maxitérmino
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

$$Y = (A + B)(\overline{A} + B)$$

Forma canónica de producto de sumas

# Álgebra Booleana

## AXIOMAS

Axiom		Dual		Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	A1'	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary field
A2	$\bar{0} = 1$	A2'	$\bar{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR



Estos 5 axiomas con sus duales definen las variables Booleanas y el significado de NOT, AND y OR.

# Álgebra Booleana



## Teoremas de una variable

Theorem		Dual		Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements

### Identidad en hardware

 
 


### Elemento nulo en hardware

  


# Álgebra Booleana



## Idempotencia

  

## Involución

 

## Complemento

  

# Álgebra Booleana

## Teoremas de varias variables

Theorem		Dual		Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	T6'	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$(B \bullet C) + (B \bullet D) = B \bullet (C + D)$	T8'	$(B + C) \bullet (B + D) = B + (C \bullet D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	T9'	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \overline{C}) = B$	T10'	$(B + C) \bullet (B + \overline{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\overline{B} \bullet D) + (C \bullet D)$ $= B \bullet C + \overline{B} \bullet D$	T11'	$(B + C) \bullet (\overline{B} + D) \bullet (C + D)$ $= (B + C) \bullet (\overline{B} + D)$	Consensus
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} + \overline{B_1} + \overline{B_2} \dots)$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} \bullet \overline{B_1} \bullet \overline{B_2})$	De Morgan's Theorem

# Álgebra Booleana

Equivalente en hardware del Teorema de De Morgan


## NAND



$$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

## NOR

 

$$Y = \overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Álgebra Booleana

Para la tabla de verdad de la función Booleana,  $Y$ , y su complemento  $\bar{Y}$ , encontrar la forma canónica de producto de sumas de  $Y$ , a partir de la forma canónica de suma de productos que representa a  $Y$

$A$	$B$	$Y$	$\bar{Y}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

$A$	$B$	$Y$	$\bar{Y}$	minterm
0	0	0	1	$\bar{A} \bar{B}$
0	1	0	1	$\bar{A} B$
1	0	1	0	$A \bar{B}$
1	1	1	0	$A B$



# Álgebra Booleana

## Demostración el Teorema del Consenso

$B$	$C$	$D$	$BC + \bar{B}D + CD$	$BC + \bar{B}D$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

# Álgebra Booleana

Simplificación o minimización de ecuaciones

Step	Equation	Justification
	$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$	
1	$\overline{B}\overline{C} (\overline{A} + A) + A\overline{B}C$	T8: Distributivity
2	$\overline{B}\overline{C} (1) + A\overline{B}C$	T5: Complements
3	$\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$	T1: Identity

# Álgebra Booleana


Mejor aún

Step	Equation	Justification
	$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$	
1	$\overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$	T3: Idempotency
2	$\overline{B}\overline{C}(\overline{A} + A) + A\overline{B}(\overline{C} + C)$	T8: Distributivity
3	$\overline{B}\overline{C}(1) + A\overline{B}(1)$	T5: Complements
4	$\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}$	T1: Identity
 
# De las ecuaciones al circuito

- Un **esquemático** es un diagrama de un circuito digital que muestra los elementos que lo componen y las interconexiones entre ellos.  
Ejemplo


$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C.$$


 
# De las ecuaciones al circuito

Dibujar los esquemáticos en forma consistente y obedeciendo ciertas reglas, los hace más legibles y fáciles de interpretar

- Las entradas se ubican en la izquierda o arriba
- Las salidas se ubican a la derecha o abajo
- Siempre que sea posible, las compuertas deben fluir de izquierda a derecha
- Conviene dibujar alambres rectos que alambres con esquinas.
- Los alambres siempre conectan en una juntura T
- Un punto donde cruzan dos alambres significa que están conectados
- Dos alambres que se cruzan sin un punto, no están conectados




# De las ecuaciones al circuito

Para dibujar suma de productos:

- ▶ Poner los inversores en columnas adjacentes, a la izquierda para proveer las entradas complementarias si es que se requieren.
- ▶ Dibujar una fila de ANDs, una para cada producto.
- ▶ Luego para cada salida, dibujar un OR que suma los productos involucrados en la salida correspondiente


 
Ejemplo para  $Y = \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}$



# De las ecuaciones al circuito

Otra forma que ahorra un negador es cambiando una compuerta AND por una NOR



$$Y = \overline{B}C + A\overline{B}$$

  
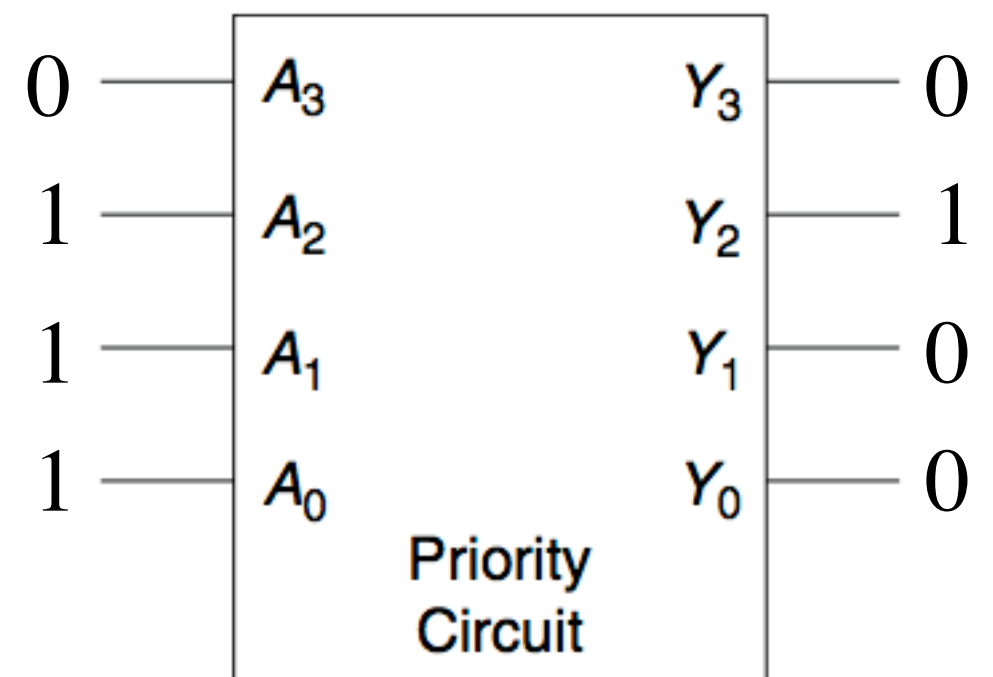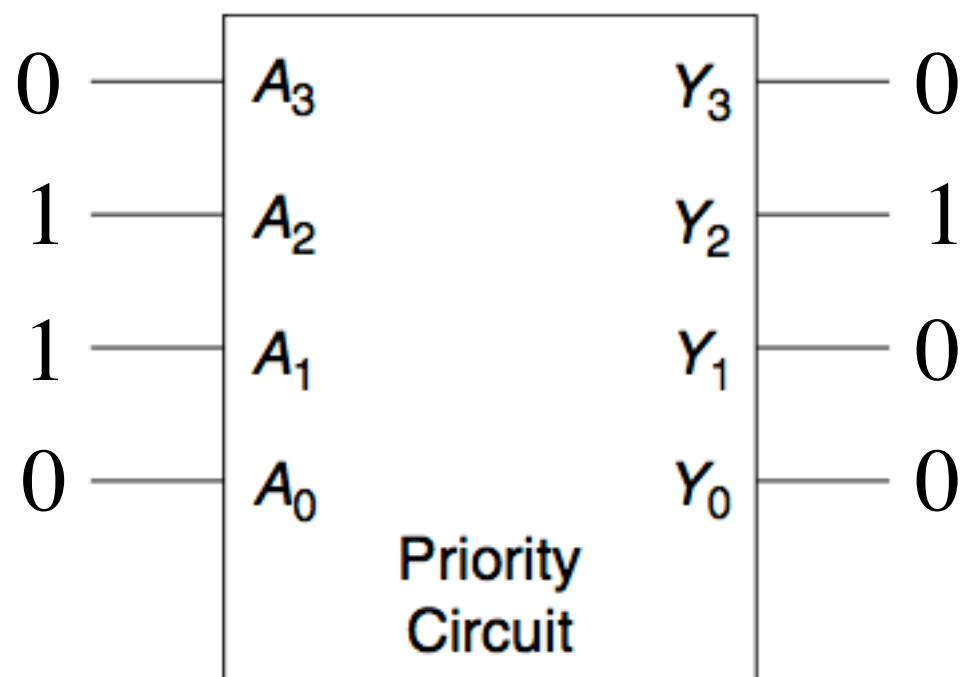
# De las ecuaciones al circuito

Circuitos con salidas múltiples (lo veremos con un ejemplo)

El circuito *Prioridad* consiste de  $n$  entradas,  $A_{n-1}, \dots, A_0$  y  $n$  salidas,  $Y_{n-1}, \dots, Y_0$ . Sólo una salida puede estar en 1 a la vez y todas las demás en 0. La salida que se pone en 1 corresponde a la entrada 1 que tiene el mismo subíndice siempre que no haya otra que esté en 1 y tenga un subíndice mayor. Veamos el caso de  $n = 4$ . En ambos casos la salida  $Y_2$  está en 1 ya que  $A_2$  es la más alta que está en 1. Las salidas de menor prioridad no valen.





# De las ecuaciones al circuito


Tabla de verdad del circuito prioridad

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Tabla de verdad del circuito prioridad utilizando don't cares

$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	X	0	0	1	0
0	1	X	X	0	1	0	0
1	X	X	X	1	0	0	0

Esquemático del circuito prioridad

 

# Reducción de funciones binarias


- A la lógica en forma de suma de productos se le llama **lógica de dos niveles** puesto que consiste de un nivel de compuertas AND y luego un nivel de compuertas OR.
- Algunas funciones lógicas requieren una enorme cantidad de hardware si se implementan en forma canónica de suma de productos o producto de sumas.
- Existen métodos sistemáticos para lograr una expresión mínima, ya sea de suma de productos o

# Reducción de funciones binarias

Ejemplo

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

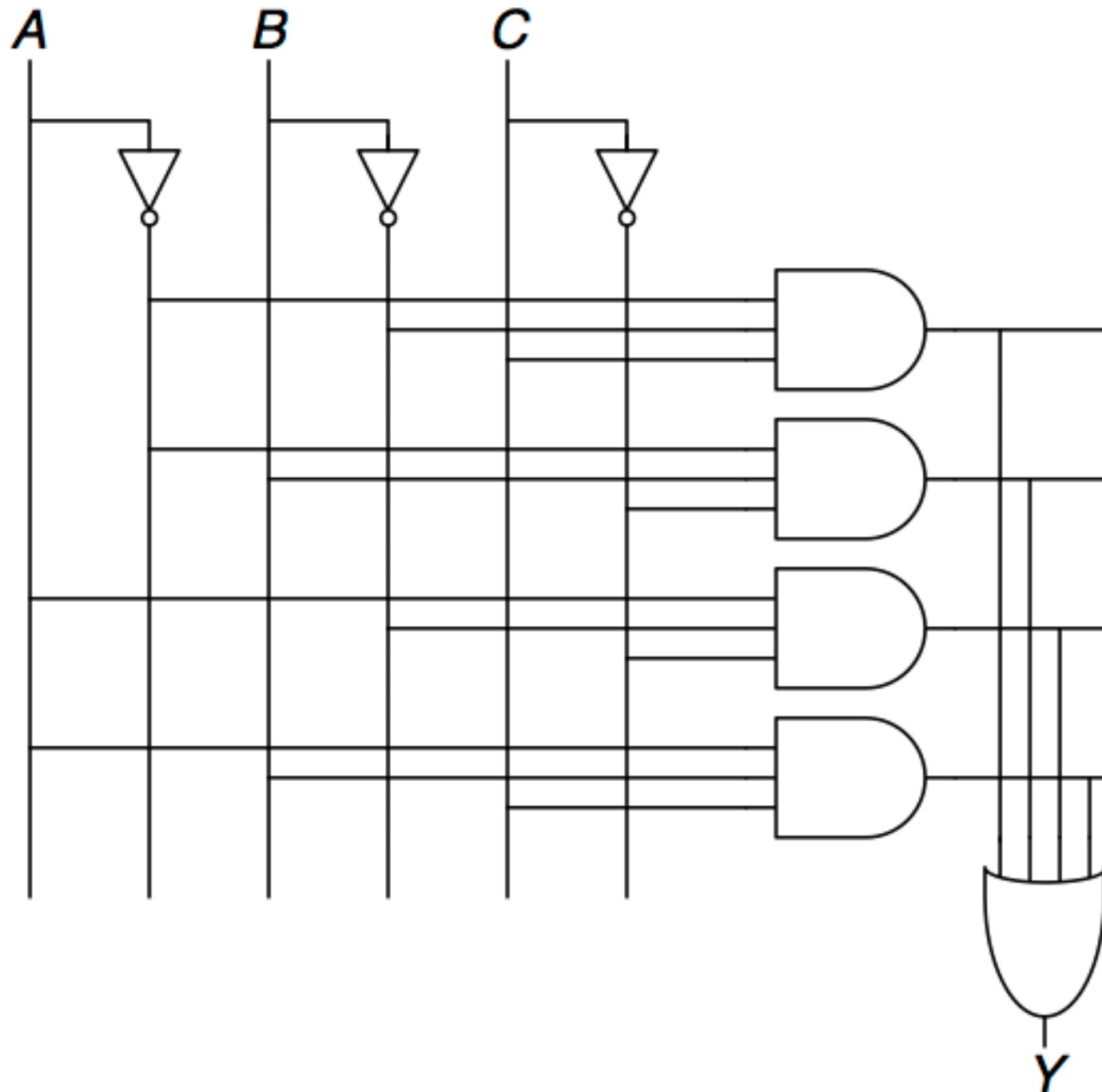
  
# Reducción de funciones binarias

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$Y = A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$$



# Reducción de funciones binarias

La idea es encontrar alguna expresión equivalente que minimice algún criterio.

Criterios:

- Mínimo número de literales.
- Mínimo número de literales en una expresión de suma de productos (o de producto de sumas)
- Mínimo número de términos en una expresión de suma de productos, siempre y cuando no exista otra expresión con el mismo número de términos y con menos literales.

De acuerdo al tercer criterio

$$XY + XZ + \bar{X}\bar{Y}$$

es menor que

$$X(Y + Z) + \bar{X}\bar{Y}$$

# Reducción de funciones binarias

Ejemplos de minimización para la misma función

$$f(x, y, z) = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + xyz + x\bar{y}z$$
$$f(x, y, z) = \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{z} + yz + xz$$

$$f(x, y, z) = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + xyz + x\bar{y}z$$
$$f(x, y, z) = \bar{x}\bar{z} + x\bar{y} + yz$$

# Reducción de funciones binarias

Aún otra forma

$$f(x, y, z) = \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + xyz + x\bar{y}z$$
$$f(x, y, z) = \bar{x}y + \bar{y}\bar{z} + xz$$

Claramente, necesitamos una forma más sistemática

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Corresponden a una agrupación de la tabla de verdad en una disposición geométrica que permite aplicar en forma simple y sistemática las reglas de la simplificación

$$Ax + A\bar{x} = A$$

### Mapa de dos variables

$m_0$	$m_1$
$m_2$	$m_3$

$\begin{array}{c} Y \\ \swarrow \\ X \end{array}$		0	1
0	$\bar{X}\bar{Y}$	$\bar{X}Y$	
1	$X\bar{Y}$	$XY$	



# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Mapa de tres variables

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$


		Y			
		00	01	11	10
X	0	$\bar{X}\bar{Y}\bar{Z}$	$\bar{X}\bar{Y}Z$	$\bar{X}YZ$	$\bar{X}Y\bar{Z}$
	1	$X\bar{Y}\bar{Z}$	$X\bar{Y}Z$	$XYZ$	$XY\bar{Z}$
				Z	

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Mapa de cuatro variables

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$

 

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

La expresión mínima se logra agrupando las celdas (minitérminos) en subcubos lo más grande posible y con el mínimo número de ellos.

Ejemplo de dos variables

$$F(X, Y) = \bar{X}Y + X\bar{Y} + XY$$

$\begin{matrix} Y \\ \swarrow \searrow \\ X \end{matrix}$	0	1
0		1
1	1	1

$$F(X, Y) = X + Y$$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Ejemplo: implementación del OR exclusivo

Tabla de verdad

$X$	$Y$	$F$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Función binaria

$$F = X\bar{Y} + \bar{X}Y$$

Mapa de Karnaugh

$\begin{array}{c} Y \\ \swarrow \\ X \end{array}$	0	1
0		1
1	1	

Diagrama lógico

 

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Ejemplo de tres variables

$$\begin{aligned} F(X, Y, Z) &= \sum m(2, 3, 4, 5) \\ &= \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + X\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}Z \end{aligned}$$

	Y			
	YZ		11	10
X	00	01	11	10
0			1	1
1	1	1		

$$F(X, Y, Z) = \bar{X}Y + X\bar{Y}$$


# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Otro ejemplo de tres variables

$$F(X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 4, 6)$$
 
$$= \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}Y\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z} + XY\bar{Z}$$



$$F(X, Y, Z) = \bar{Z}$$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Otros ejemplos de tres variables

$$F(X, Y, Z) = \sum m(3, 4, 6, 7)$$

$$F(X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$$


$$F(X, Y, Z) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6)$$

$$F(X, Y, Z) = \bar{X}Z + \bar{X}Y + X\bar{Y}Z + YZ$$


# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Otro ejemplo de tres variables

 
 
$$(a) F_1(X, Y, Z) = \sum m(3, 4, 6, 7) \\ = YZ + X\bar{Z}$$



$$(b) F_2(X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6) \\ = \bar{Z} + X\bar{Y}$$



# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

 


Fig. 2-15  $F(X, Y, Z) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6)$   
 $= \bar{X}Z + X\bar{Z} + X\bar{Y}$   
 $= \bar{X}Z + X\bar{Z} + \bar{Y}Z$

 



Fig. 2-16  $F(X, Y, Z) = \sum m(1, 2, 3, 5, 7)$   
 $= Z + \bar{X}Y$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

 Ejemplo de cuatro variables

$$F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$$



$$F(W, X, Y, Z) = \bar{Y} + \bar{W}\bar{Z} + X\bar{Z}$$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Minimización utilizando el producto de sumas

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function  $F(A, B, C, D)$ . The map is a 4x4 grid with rows labeled AB (00, 01, 11, 10) and columns labeled CD (00, 01, 11, 10). The values in the cells are: (00,00)=1, (00,01)=1, (00,11)=0, (00,10)=1, (01,00)=0, (01,01)=1, (01,11)=0, (01,10)=0, (11,00)=0, (11,01)=0, (11,11)=0, (11,10)=0, (10,00)=1, (10,01)=1, (10,11)=0, (10,10)=1. Blue lines group the 0s into three groups: a vertical group of 0s at CD=11 (covering AB=00, 01, 11, 10), a horizontal group of 0s at AB=11 (covering CD=00, 01, 11, 10), and a horizontal group of 0s at AB=01 (covering CD=00, 01, 11, 10). Brackets labeled A, B, and D indicate the groups of 0s.



$$\bar{F} = AB + CD + B\bar{D}$$

$$F = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})(\bar{B} + D)$$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

  Ejemplo de aplicación: Diseño de un circuito decodificador de BCD a 7 segmentos



# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

### Tabla de verdad

$D_{3:0}$	$S_a$	$S_b$	$S_c$	$S_d$	$S_e$	$S_f$	$S_g$
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
others	0	0	0	0	0	0	0

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Decodificador de BCD a 7 segmentos

$D_{3:0}$	$S_a$	$S_b$
0000	1	1
0001	0	1
0010	1	1
0011	1	1
0100	0	1
0101	1	0
0110	1	0
0111	1	1
1000	1	1
1001	1	1
others	0	0


		$D_{3:2}$			
		00	01	11	10
$S_a$	$D_{1:0}$				
	00	1	0	0	1
	01	0	1	0	1
	11	1	1	0	0
	10	1	1	0	0

		$D_{3:2}$			
		00	01	11	10
$S_b$	$D_{1:0}$				
	00	1	1	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	1	0	0
	10	1	0	0	0


# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Decodificador de BCD a 7 segmentos

 
 
$$S_a = \bar{D}_3 D_1 + \bar{D}_3 D_2 D_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0$$




$$S_b = \bar{D}_3 \bar{D}_2 + \bar{D}_2 \bar{D}_1 + \bar{D}_3 D_1 D_0 + \bar{D}_3 \bar{D}_1 \bar{D}_0$$

# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Decodificador de BCD a 7 segmentos

 



# Reducción de funciones binarias

## Mapas de Karnaugh

Decodificador de BCD a 7 segmentos utilizando ***don't cares***

$S_a$		$D_{3:2}$			
$D_{1:0}$		00	01	11	10
00	1	0	X	1	
01	0	1	X	1	
11	1	1	X	X	
10	1	1	X	X	

$$S_a = D_1 + D_3 + D_2 D_0 + \bar{D}_2 \bar{D}_0$$

$S_b$		$D_{3:2}$			
$D_{1:0}$		00	01	11	10
00	1	1	X	1	
01	1	0	X	1	
11	1	1	X	X	
10	1	0	X	X	

$$S_b = D_3 + \bar{D}_3 \bar{D}_2 + D_1 D_0 + \bar{D}_1 \bar{D}_0$$

# Bloques combinacionales

- Los circuitos combinacionales generalmente se agrupan en bloques mayores para formar sistemas más complejos
- Esta es una aplicación del principio de abstracción, esconder los detalles a nivel de compuertas, para enfatizar la función del bloque
- Hemos visto dos bloques: circuito de prioridad y decodificador de BCD a 7 segmentos.
- En esta sección introduciremos dos bloques más que tienen un amplio uso.

# Bloques combinacionales

## Multiplexor 2:1

Símbolo

 



Tabla de verdad

$S$	$D_1$	$D_0$	$Y$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Implementación

$D_{1:0}$		$S$			
		00	01	11	10
$Y$	0	0	1	1	0
	1	0	0	1	1

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

 

 Implementación  
utilizando compuertas  
con control de tercer  
estado




$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$




# Bloques combinacionales

## Multiplexor 4:1

Símbolo

 

Tres implementaciones diferentes

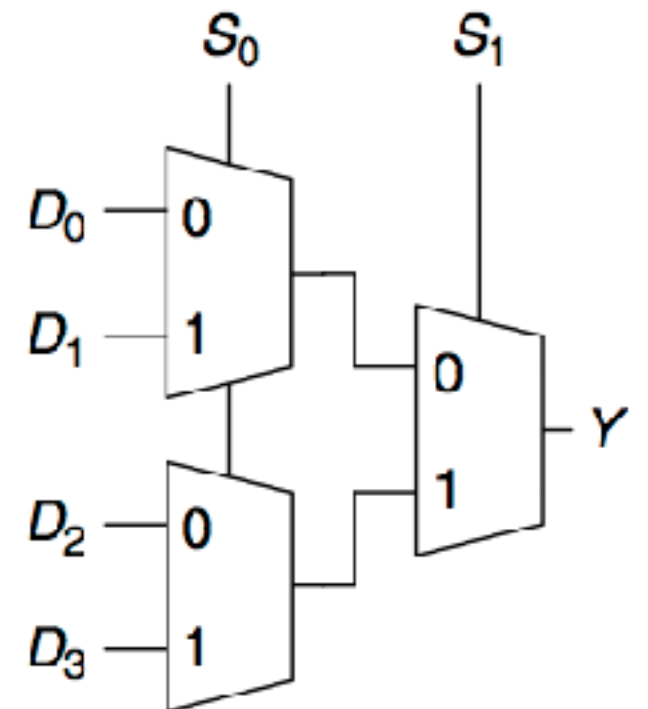  

# Bloques combinacionales

## Multiplexores

- Multiplexores más amplios que 4:1, por ejemplo 8:1 o 16:1 se pueden construir expandiendo el método visto para desarrollar el multiplexor 4:1.
- En general un multiplexor  $N:1$  necesita  $\log_2 N$  líneas de selección.
- La mejor implementación depende de la tecnología utilizada.

# Bloques combinacionales


## Multiplexores

Circuitos combinacionales basados en multiplexores

- Los multiplexores pueden ser utilizados como *lookup tables* para implementar funciones lógicas.
- Ejemplo: uso de un multiplexor 4:1 para implementar la función AND

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y = AB$

 

# Bloques combinacionales

## Multiplexores



Circuitos combinacionales basados en multiplexores

- En general un multiplexor de  $2^N$  entradas puede programarse para implementar cualquier función lógica de  $N$  entradas, aplicando 0s y 1s en las entradas apropiadas.
- Cambiando los valores 0s y 1s de las entradas es posible reprogramar el multiplexor para realizar una función distinta.
- Con un poco de intuición, es posible utilizar un multiplexor de menos entradas,  $N/2$  por ejemplo, para implementar una función de  $N$  entradas.

# Bloques combinacionales

## Multiplexores

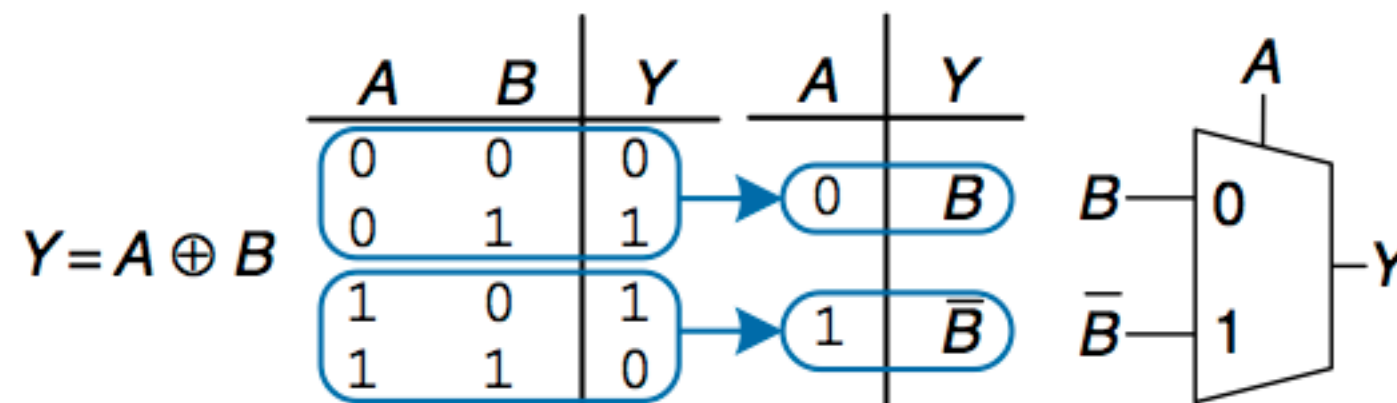 Ejemplos para ilustrar el último punto de la transparencia anterior






# Bloques combinacionales

## Multiplexores

Ejemplo: Implemetar la función  $Y = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$  utilizando un multiplexor 8:1

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0
 
$$Y = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$$




# Bloques combinacionales

## Multiplexores

Es posible implentar la función  $Y = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$  utilizando un multiplexor 4:1 ?

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


<i>A</i>	<i>B</i>	<i>Y</i>
0	0	$\bar{C}$
0	1	<i>C</i>
1	0	1
1	1	0

 

# Bloques combinacionales
 
## Decodificadores

- Un decodificador tiene  $N$  entradas y  $2^N$  salidas
- Sólo una salida puede valer 1 y depende de la combinación de las entradas.
- La siguiente figura muestra un decodificador de 2:4 y su tabla de funcionamiento




$A_1$	$A_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

# Bloques combinacionales

## Decodificadores


Implementación de un deodificador

 

# Bloques combinacionales
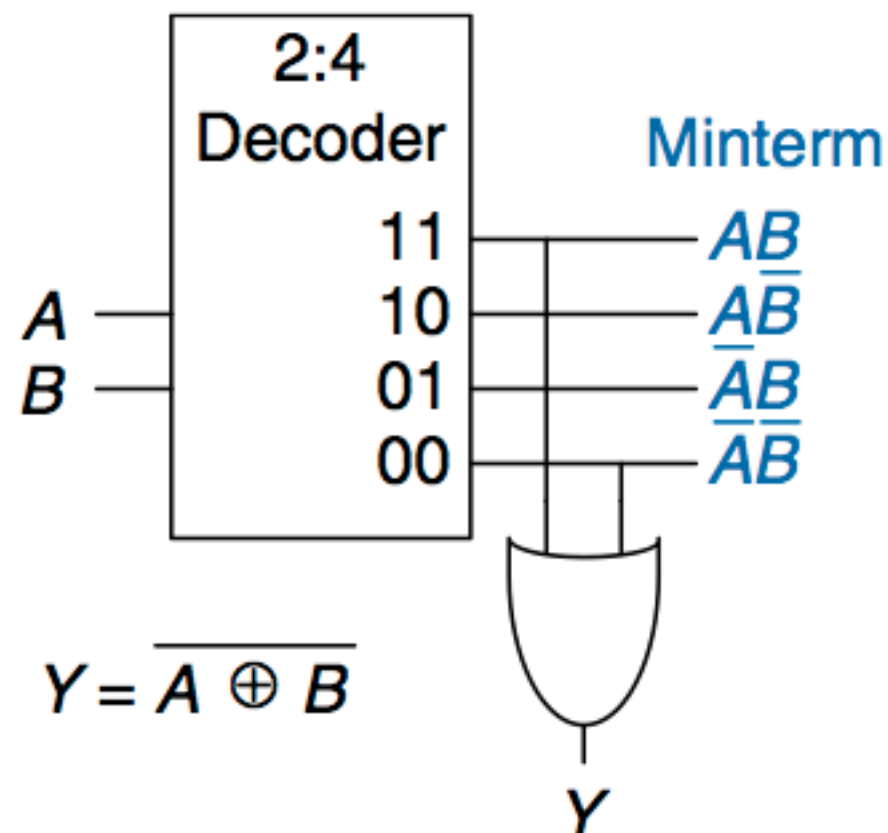
## Decodificadores

- Los decodificadores pueden ser combinados con compuertas OR para implementar funciones lógicas.
- La figura muestra la implementación de la función XNOR utilizando un decodificador 2:4 y una




# Temporización

- Hasta ahora nos hemos preocupado principalmente de diseñar circuitos que funcionen, idealmente utilizando el menor número de compuertas posible.
- Sin embargo, cualquier diseñador experimentado puede asegurar que uno de los temas más desafiantes en el diseño de circuitos digitales es la temporización (hacer que el circuito funcione rápido)
- La salida de un circuito toma un tiempo en responder al cambio en una entrada.
 
# Temporización

- La figura muestra el retardo entre un cambio en la entrada y la salida correspondiente para un *buffer*.
- La figura recibe el nombre de **diagrama de tiempos** o **diagrama temporal**. Muestra la respuesta transitoria.
- La transición de *LOW* a *HIGH* se llama **flanco de subida**.
- La transición de *HIGH* a *LOW* se llama **flanco de bajada**.
- La flecha azul indica que el flanco de subida de *Y* es causado por el flanco de subida de *A*.
- El retardo se mide desde el punto correspondiente al 50% de la señal *A* hasta el punto de 50% de la señal *Y*.



# Temporización


## Retardo de propagación y de contaminación

- La lógica combinatorial se caracteriza por su **retardo de propagación** y su **retardo de contaminación**.
- El retardo de propagación,  $t_{pd}$ , es el máximo tiempo desde que una entrada cambia hasta que la señal de salida alcanza su valor final.
- El retardo de contaminación,  $t_{cd}$ , es el mínimo tiempo desde que una entrada cambia hasta que cualquiera de las salidas empieza a cambiar su valor.


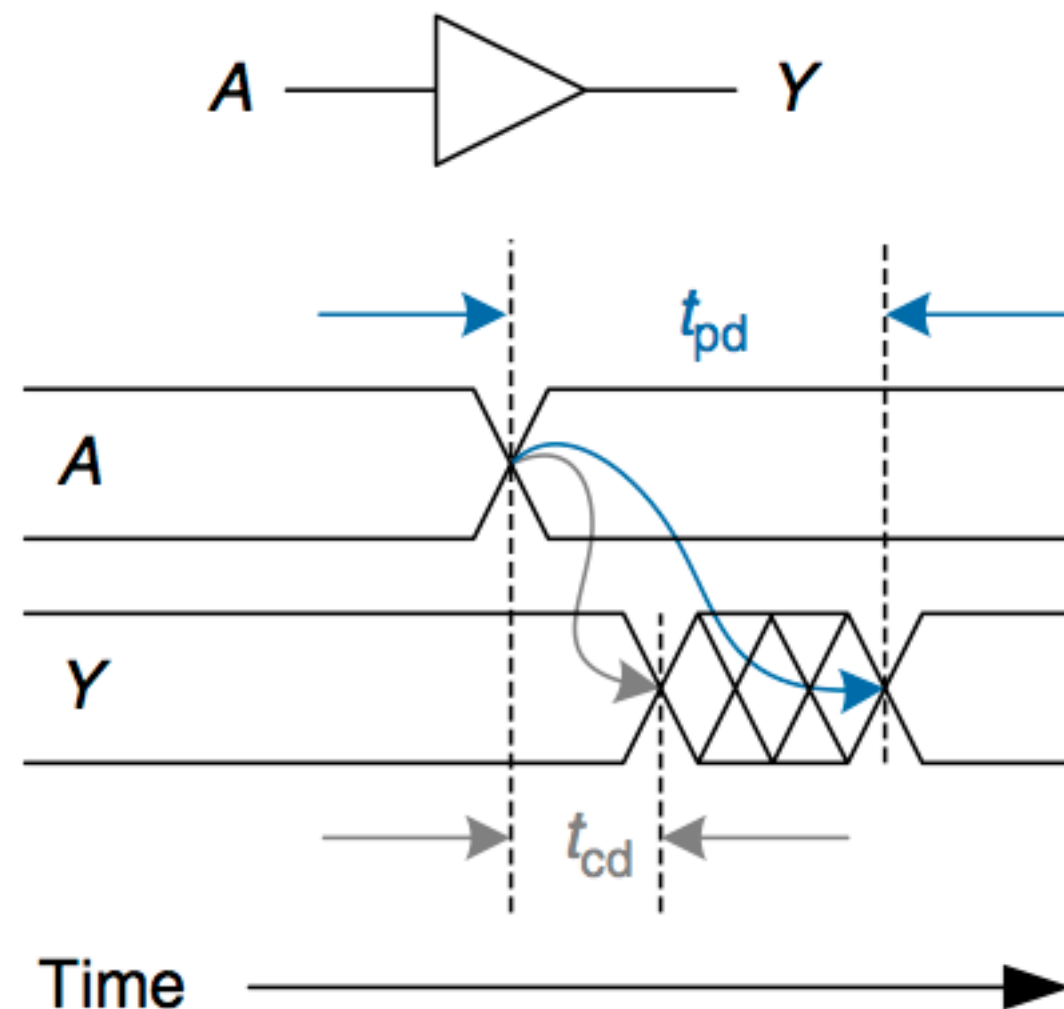
# Temporización

Retardo de propagación y de contaminación para un *buffer*.



# Temporización






- Las causas subyacentes de los retardos en los circuitos incluyen por una parte el tiempo requerido para cargar las capacidades dentro del circuito y la velocidad de la luz.
- $t_{pd}$  y  $t_{cd}$  pueden ser diferentes por diversas razones, incluyendo
  - diferentes tiempos de retardo de subida y de bajada
  - entradas y salidas múltiples, alguna de las cuales son más rápidas que otras
  - Circuitos más lentos cuando suben su temperatura y más rápidos cuando se enfrían.

# Temporización

- El cálculo de  $t_{pd}$  y de  $t_{cd}$  requiere bajar a los menores niveles de abstracción, más allá de lo que veremos en este curso.
- En general los fabricantes proveen hojas de datos especificando los retardos para cada compuerta.
- Con estos datos se puede estudiar bastante bien el retardo de nuestros circuitos

# Temporización





## Camino más corto y camino crítico

     

# Temporización

- El retardo de propagación de un circuito combinacional es la suma del retardo de propagación a través de cada elemento en el camino crítico
- El retardo de contaminación es la suma de los retardos de contaminación a través de cada elemento en el camino más corto.

# Temporización

   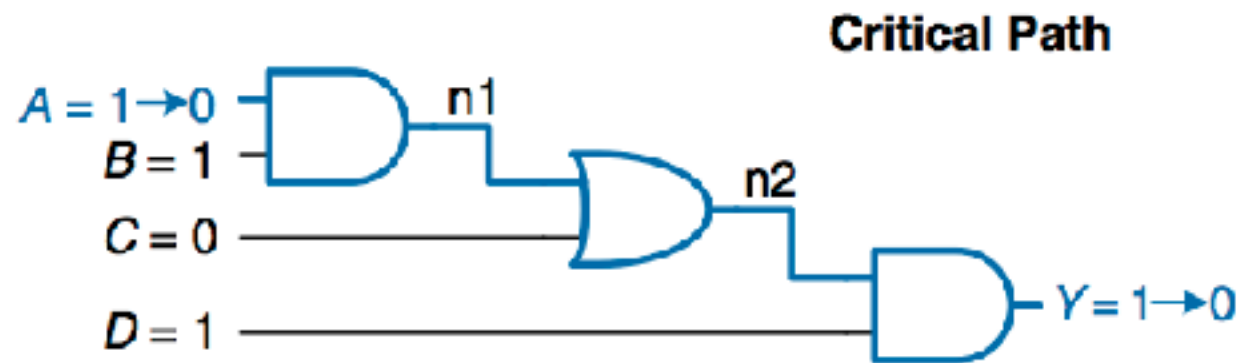

$$t_{pd} = 2t_{pd\_AND} + t_{pd\_OR}$$

$$t_{cd} = t_{cd\_AND}$$

# Temporización


## Glitches o hazards

- Hasta ahora hemos pensado sólo en casos donde una transición de entrada causa una transición de salida.
- Es posible que sólo una transición de entrada cause **múltiples** transiciones de salida.
- Éstas se conocen como **glitches** o **hazards**.
- Aunque muchas veces no causan problemas, en algunas aplicaciones producen problemas serios.

# Temporización



## Glitches o hazards

Circuito con *glitch*

 

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

$$Y = \overline{A}\overline{B} + BC$$

  




# Temporización
 
## Glitches o hazards

- Podemos eliminar el glitch agregando una compuerta.
- Esto queda claro estudiando el mapa de Karnaugh del circuito.
- La figura muestra que la transición de entrada de  $ABC=001$  a  $ABC=011$  produce un cambio de implicants primario (subcubo)



# Temporización

## Glitches o hazards

- Agregando un subcubo que cubra la frontera entre ambos implicantes soluciona el problema

