

Capítulo VI

Introducción al Diseño de Computadores

Cristián Tejos
Primer Semestre 2019

Basado en apuntes de Marcelo Guarini
y el libro

Digital Design and Computer Architecture (2nd edition),
D. M. Harris & S. L. Harris, Elsevier 2013

Programa

- 1ra Parte - Unidad de Flujo de Datos (*Data Path*)
 - Introducción
 - Ejemplos de Unidades de Flujo de Datos
 - Unidad Aritmético Lógica
 - Desplazador
 - Representación del Flujo de Datos y Palabra de Control
- 2a Parte - Un Computador Simple
- 3a Parte - Control Alambrado de Múltiples Ciclos

Introducción


- En esencia, la especificación de un computador consiste de una descripción de su apariencia a un programador en el nivel más bajo, su *arquitectura del conjunto de instrucciones*.
- A partir de ella se formula una descripción de hardware de alto nivel para implementar el computador, llamada *arquitectura del computador*.
- Para un computador pequeño típico, esta arquitectura normalmente se divide en *unidad de flujo de datos (data path)* y una *unidad de control*.
- La unidad de flujo de datos se define por tres componentes básicos.
 - Un conjunto de registros.
 - Las microoperaciones realizadas sobre datos almacenados en los registros.
 - La interfaz de control.

Unidad de Flujo de Datos

- Guía de principios para el diseño de unidades de flujo de datos básicas
 - Conjunto de registros
 - Una colección de registros individuales
 - Una colección de registros con recursos de acceso común llamado *conjunto de registros*.
 - Una combinación de ambos
 - Implementación de las microoperaciones
 - Uno o más recursos compartidos para implementar las microoperaciones
 - Buses - caminos de transferencia compartidos
 - Unidad aritmético-lógica (ALU) - Recurso compartido para implementar microoperaciones aritméticas y lógicas
 - Desplazador - Recurso compartido para implementar microoperaciones de desplazamiento

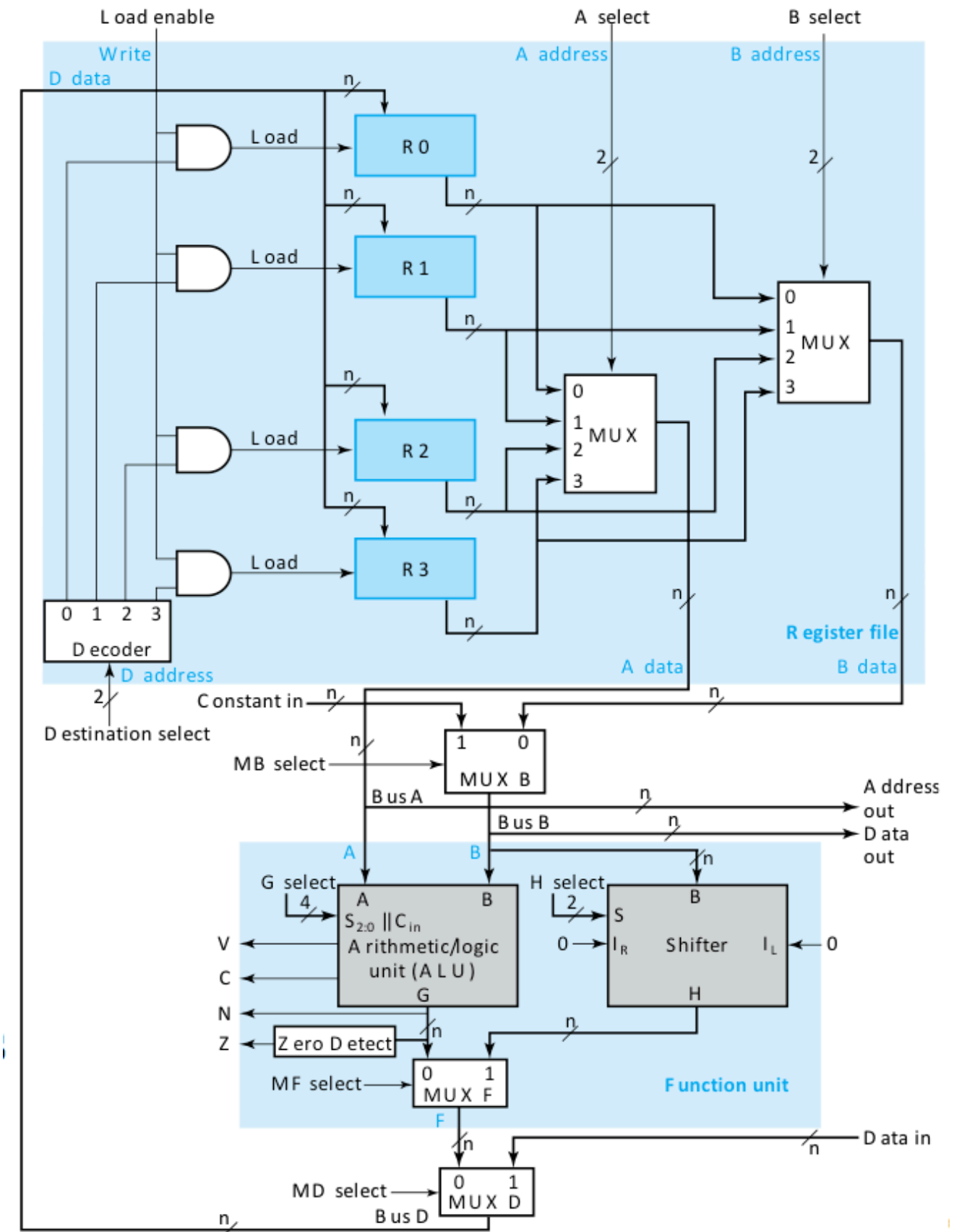
Ejemplo de Unidad de Flujo de Datos

- Cuatro registros de carga paralela
- Dos selectores de registros basados en multiplexores
- Decodificador de registro destino
- Multiplexor B para ingreso de constante externa
- Buses A y B con salida de direccionamiento y de datos hacia el exterior.
- ALU y desplazador con multiplexor F para seleccionar la salida
- Multiplexor D para ingresos de datos externos
- Lógica para la generación de los bits de status V, C, N, Z.



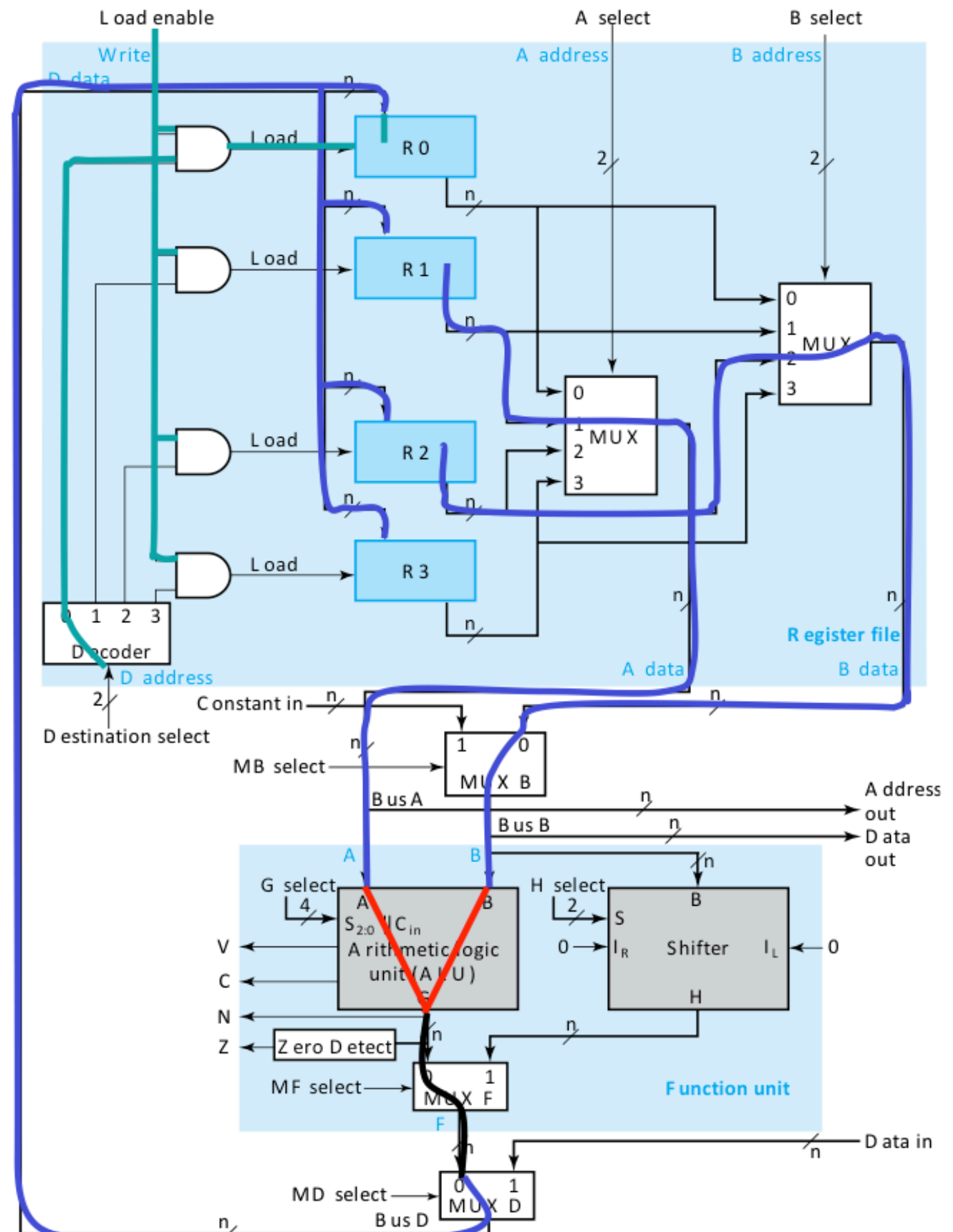
Ejemplo: Ejecución de una Microoperación

- Microoperación: $R0 \leftarrow R1 + R2$
- Aplicar 01 a A select para poner el contenido de R1 en el Bus A
- Aplicar 10 a B select para poner el contenido de R2 en B data y aplicar 0 en MB select para poner B data en el Bus B
- Aplicar 0010 en G select para realizar la suma $G = \text{Bus A} + \text{Bus B}$
- Aplicar 0 a MF select y 0 a MD select para poner el valor de G en el Bus D
- Aplicar 00 a Destination select para habilitar la entrada de Load a R0
- Aplicar 1 a Load Enable para llevar el Load Input de R0 a 1 para que R0 se carga en al flanco del clock
- Toda la microinstrucción requiere un sólo ciclo de reloj



 Ejemplo: Acciones de control


- Realizar una microoperación de desplazamiento - Aplicar 1 a MF select
- Utilizar una Cte - aplicar 1 a MB select
- Proveer una dirección y datos para una escritura en memoria externa - aplicar 0 a Load Enable para prevenir la carga de un registro
- Proveer una dirección y obtener un dato para una lectura de memoria -aplicar 1 a MD select.
- Para alguna de las microinstrucciones descritas, las otras entradas de control son *don't cares*.



Unidad Aritmético Lógica (ALU)

- En las siguientes dos secciones veremos el diseño detallado de una ALU típica y del desplazador.
- Descomponemos la ALU en:
 - Un circuito aritmético
 - Un circuito lógico
 - Un selector para escoger uno de los dos circuitos
- Diseño del circuito aritmético
 - Descomponemos el circuito aritmético en:
 - Un sumador paralelo de N bits
 - Un bloque lógico que selecciona 4 posibilidades para la entrada B del sumador

Diseño del circuito Aritmético

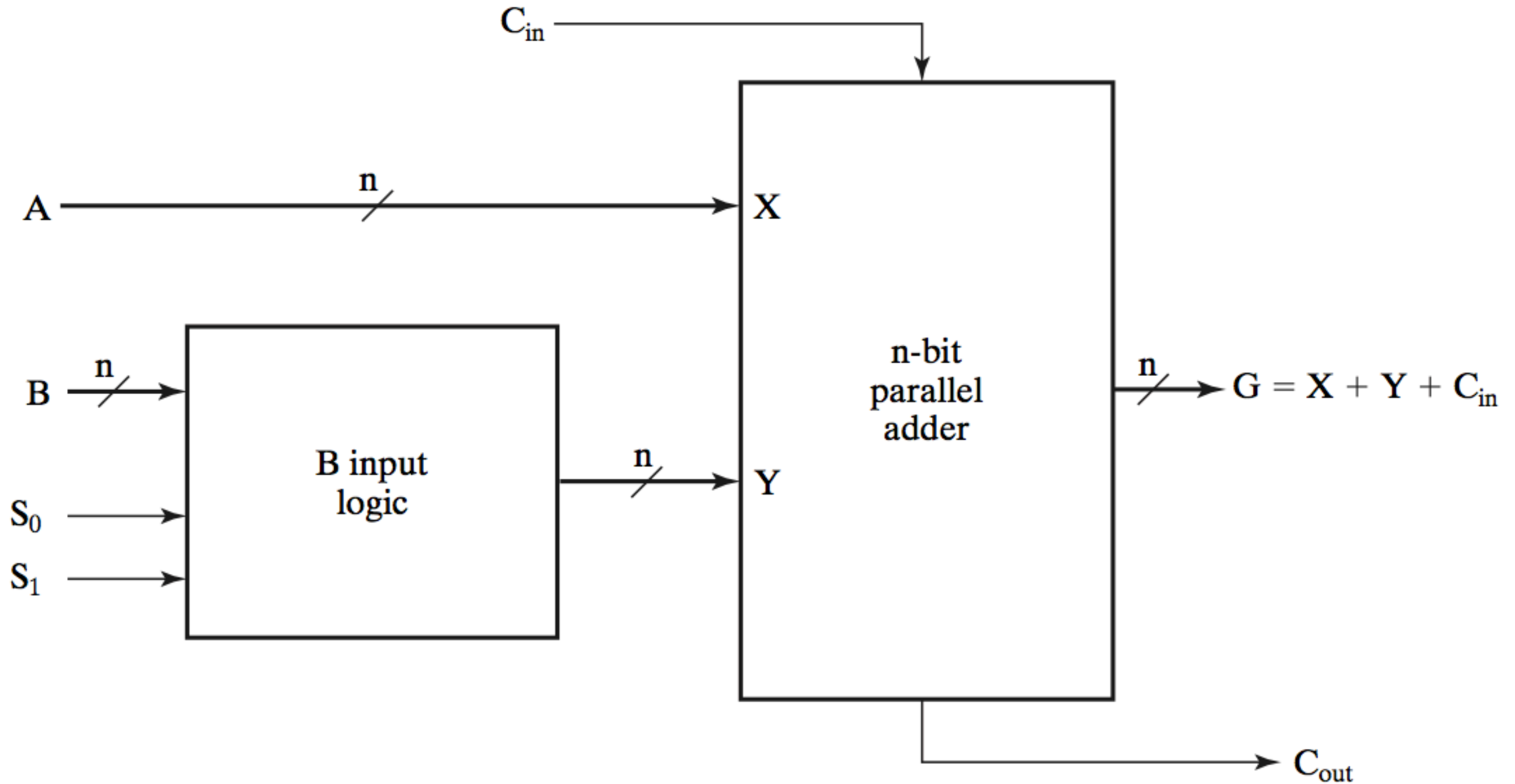

Diseño del circuito Aritmético

- Hay cuatro funciones de B para seleccionar como Y en $G = A + Y$

Y	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0	$G = A$	$G = A + 1$
B	$G = A + B$	$G = A + B + 1$
\bar{B}	$G = A + \bar{B}$	$G = A + \bar{B} + 1$
1	$G = A - 1$	$G = A$

Diseño del circuito Aritmético


- Agregando los códigos de selección se tiene:

Select		Input	$G = (A \ 1 \ Y \ 1 \ C_{in})$	
S_1	S_0	Y	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$
0	0	all 0s	$G = A$ (transfer)	$G = A + 1$ (increment)
0	1	B	$G = A + B$ (add)	$G = A + B + 1$
1	0	\overline{B}	$G = A + \overline{B}$	$G = A + \overline{B} + 1$ (subtract)
1	1	all 1s	$G = A - 1$ (decrement)	$G = A$ (transfer)

- Las funciones útiles están indicadas con una etiqueta (*label*)
- Notar que las cuatro funciones producen al menos una función útil.


Diseño del circuito Aritmético

Inputs			Output	
S_1	S_0	B_i	Y_i	
0	0	0	0	$Y_i = 0$
0	0	1	0	
0	1	0	0	$Y_i = B_i$
0	1	1	1	
1	0	0	1	$Y_i = \overline{B_i}$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$Y_i = 1$
1	1	1	1	

 

$$Y_i = B_i S_0 + \overline{B_i} S_1$$

Diseño del circuito Aritmético

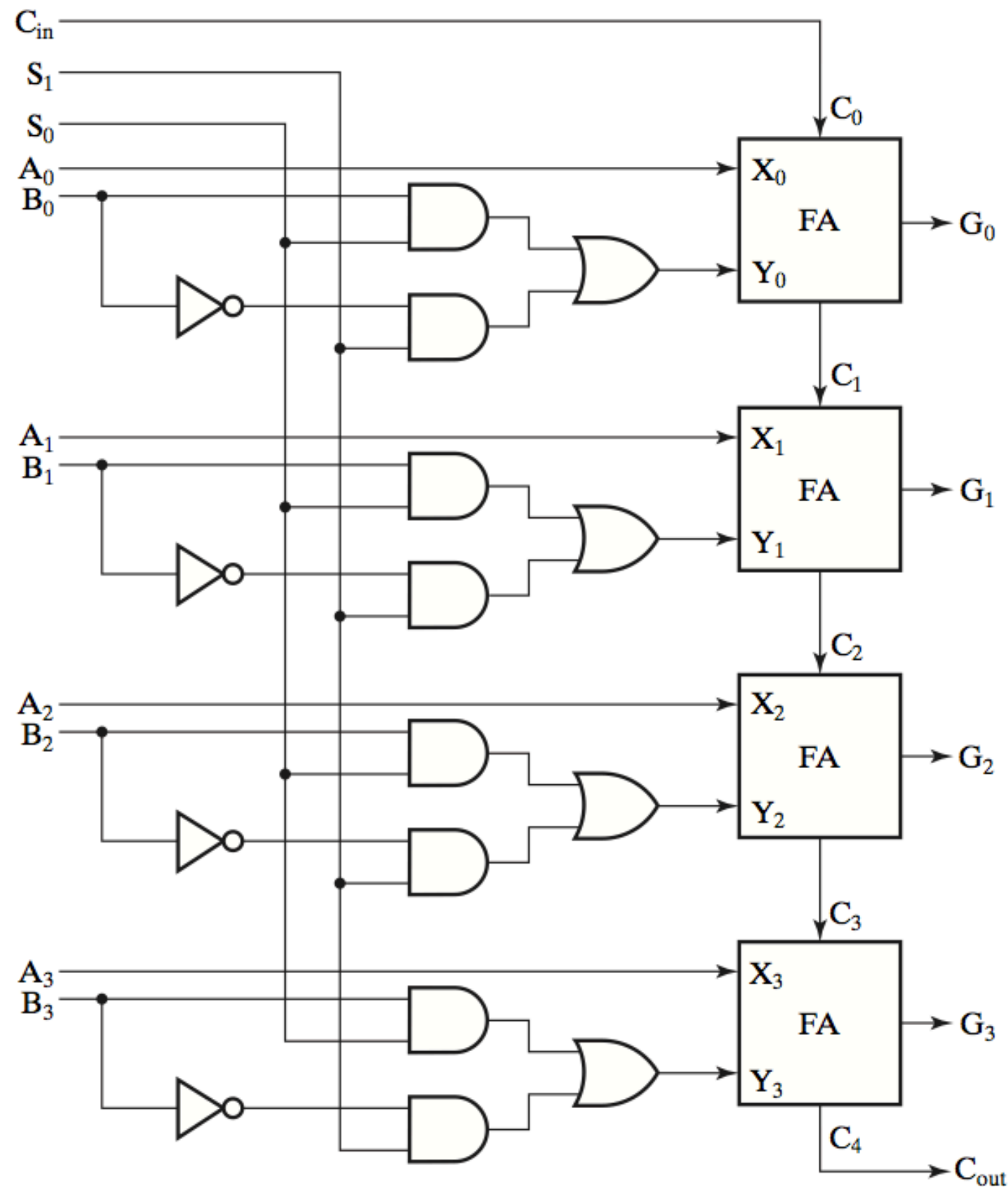


Diseño del Circuito Lógico

- Tabla de las funciones requeridas

S_1	S_0	Output	Operation
0	0	$G = A \wedge B$	AND
0	1	$G = A \vee B$	OR
1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	1	$G = \overline{A}$	NOT


Diseño del Circuito Lógico

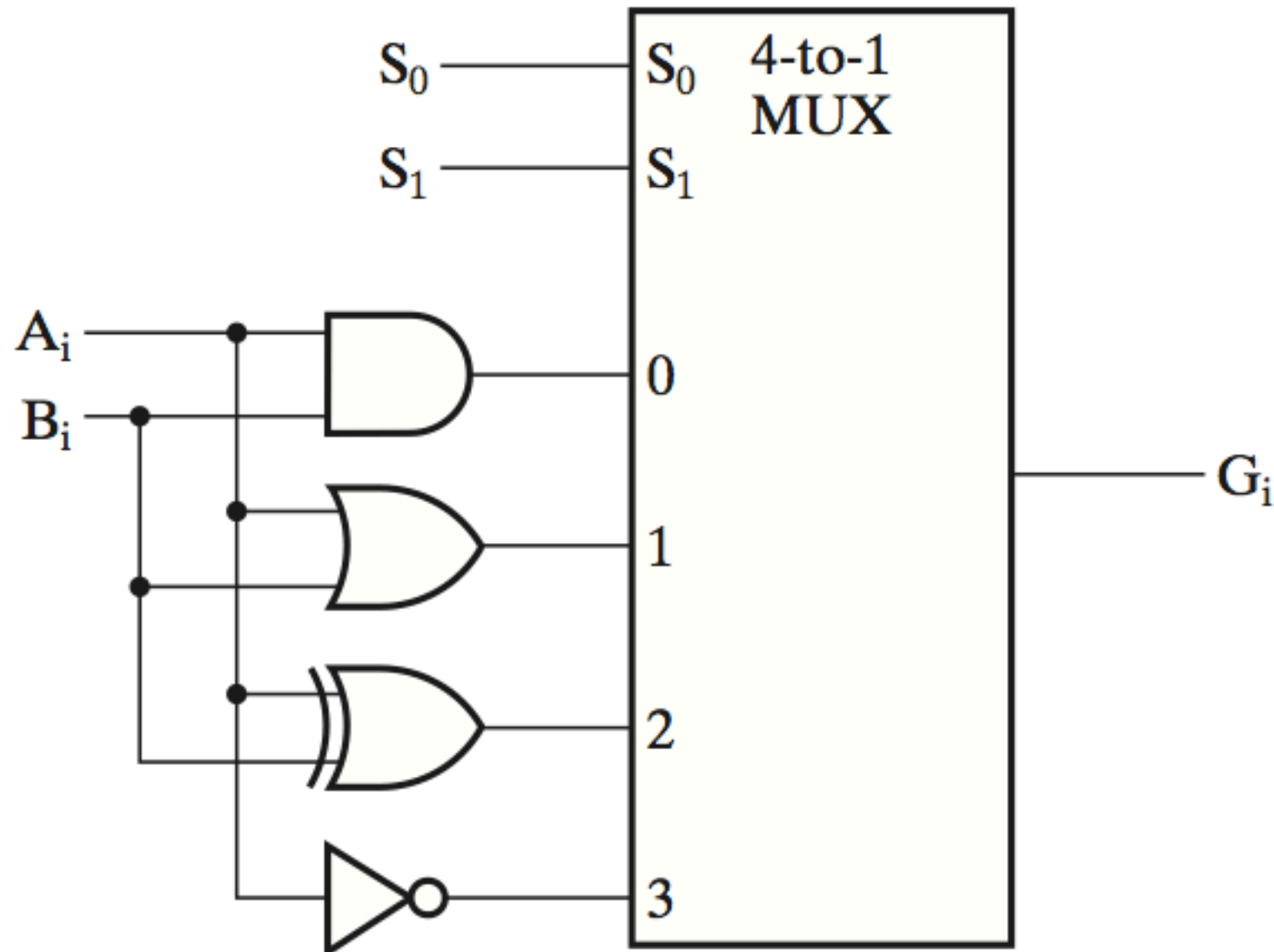- Circuito que implementa las funciones requeridas (se muestra un sólo bit)



Unidad Aritmético Logica (ALU)

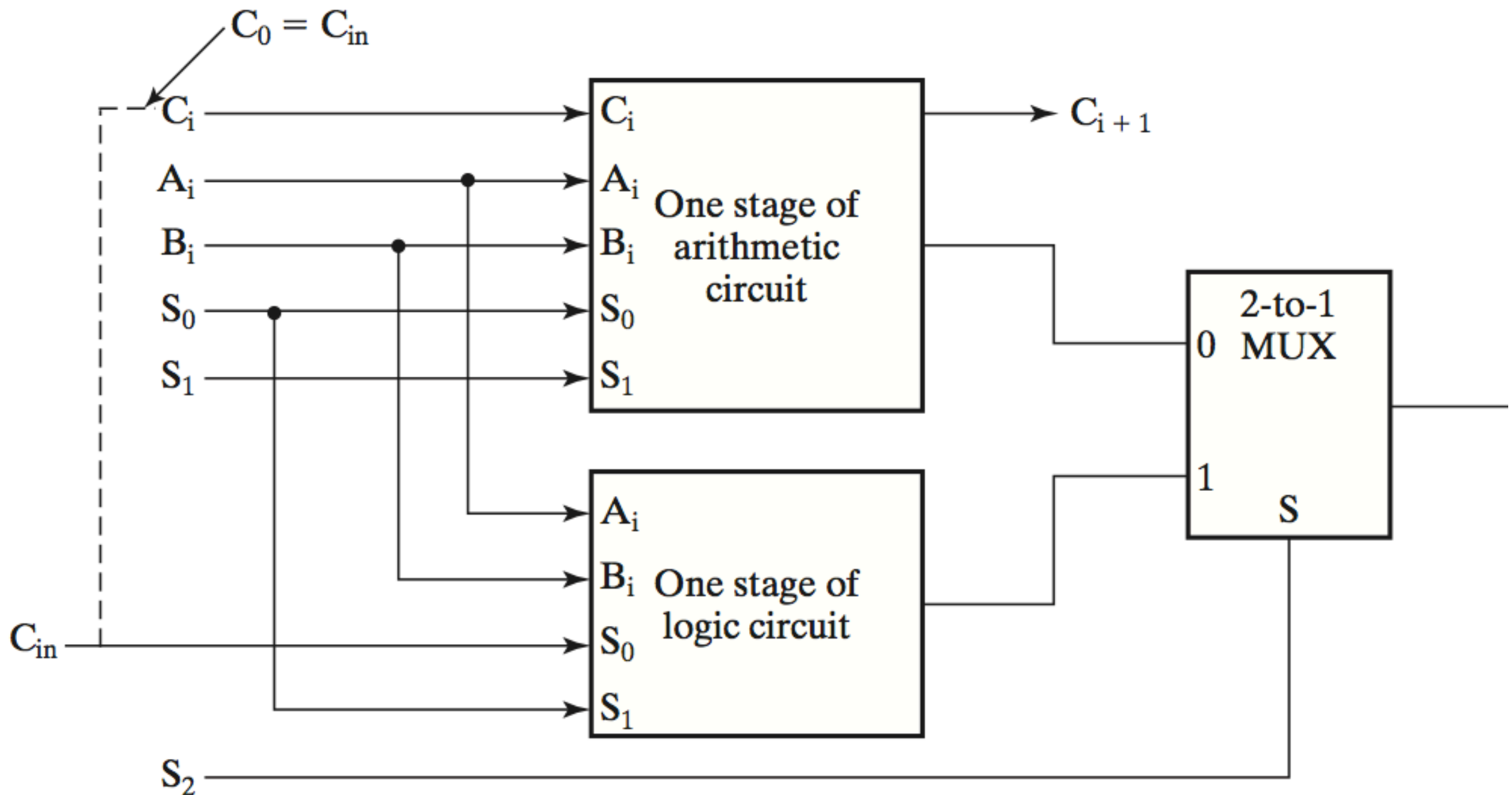- Bloque correspondiente a un bit de la ALU




Unidad Aritmético Logica (ALU)

- Tabla de funciones de la ALU

Operation Select				Operation	Function
S_2	S_1	S_0	C_{in}		
0	0	0	0	$G = A$	Transfer A
0	0	0	1	$G = A + 1$	Increment A
0	0	1	0	$G = A + B$	Addition
0	0	1	1	$G = A + B + 1$	Add with carry input of 1
0	1	0	0	$G = A + \bar{B}$	A plus 1s complement of B
0	1	0	1	$G = A + \bar{B} + 1$	Subtraction
0	1	1	0	$G = A - 1$	Decrement A
0	1	1	1	$G = A$	Transfer A
1	X	0	0	$G = A \wedge B$	AND
1	X	0	1	$G = A \vee B$	OR
1	X	1	0	$G = A \oplus B$	XOR
1	X	1	1	$G = \bar{A}$	NOT (1s complement)

Unidad de Desplazamiento Combinacional

- Ejemplo

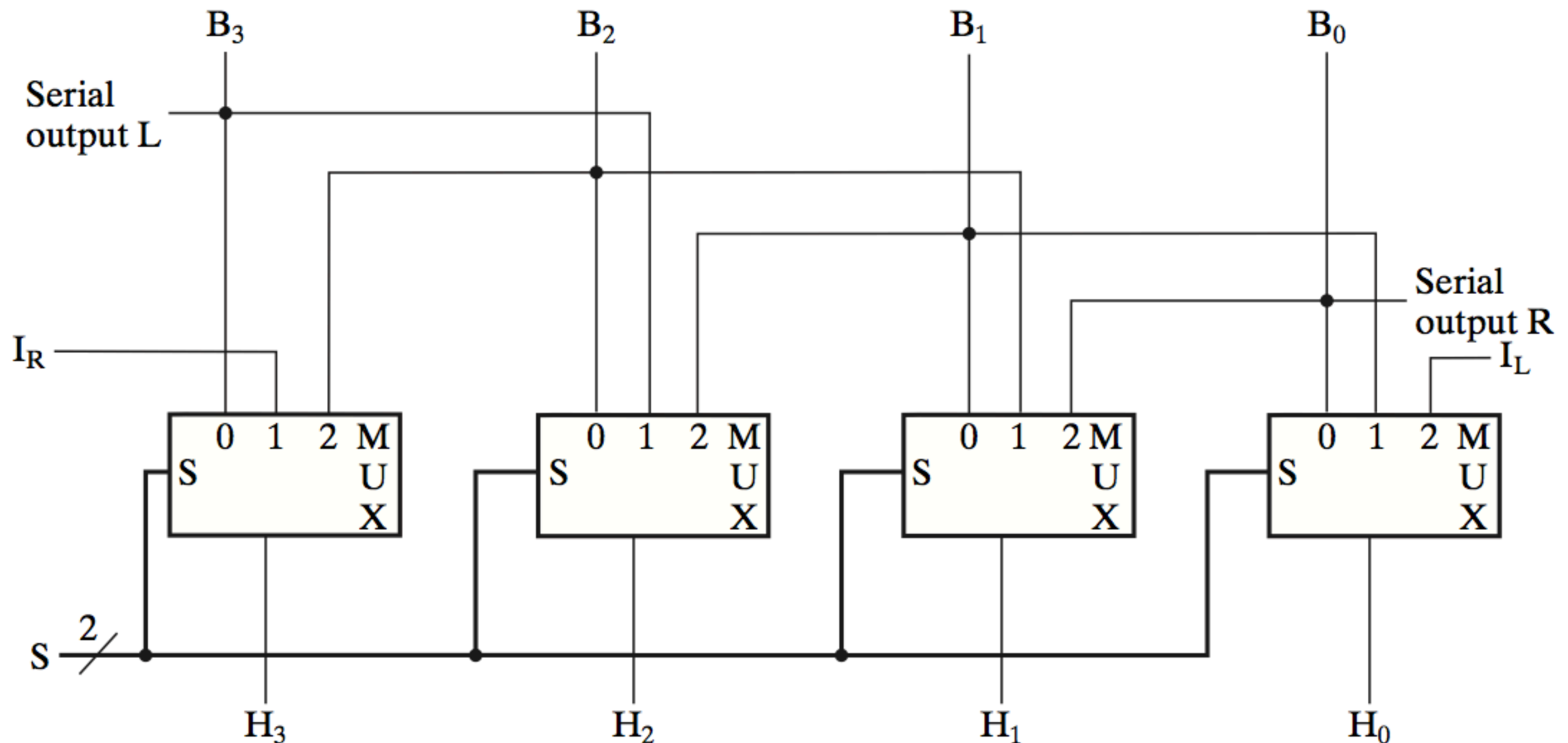


Unidad de Desplazamiento Combinacional

- Tabla de funciones de un rotador de 4 bits (4 bit barrel shifter)



Select		Output				Operation
S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	
0	0	D_3	D_2	D_1	D_0	No rotation
0	1	D_2	D_1	D_0	D_3	Rotate one position
1	0	D_1	D_0	D_3	D_2	Rotate two positions
1	1	D_0	D_3	D_2	D_1	Rotate three positions

Unidad de Desplazamiento Combinacional

- Circuito rotador de 4 bits

 


Representación del *Datapath*

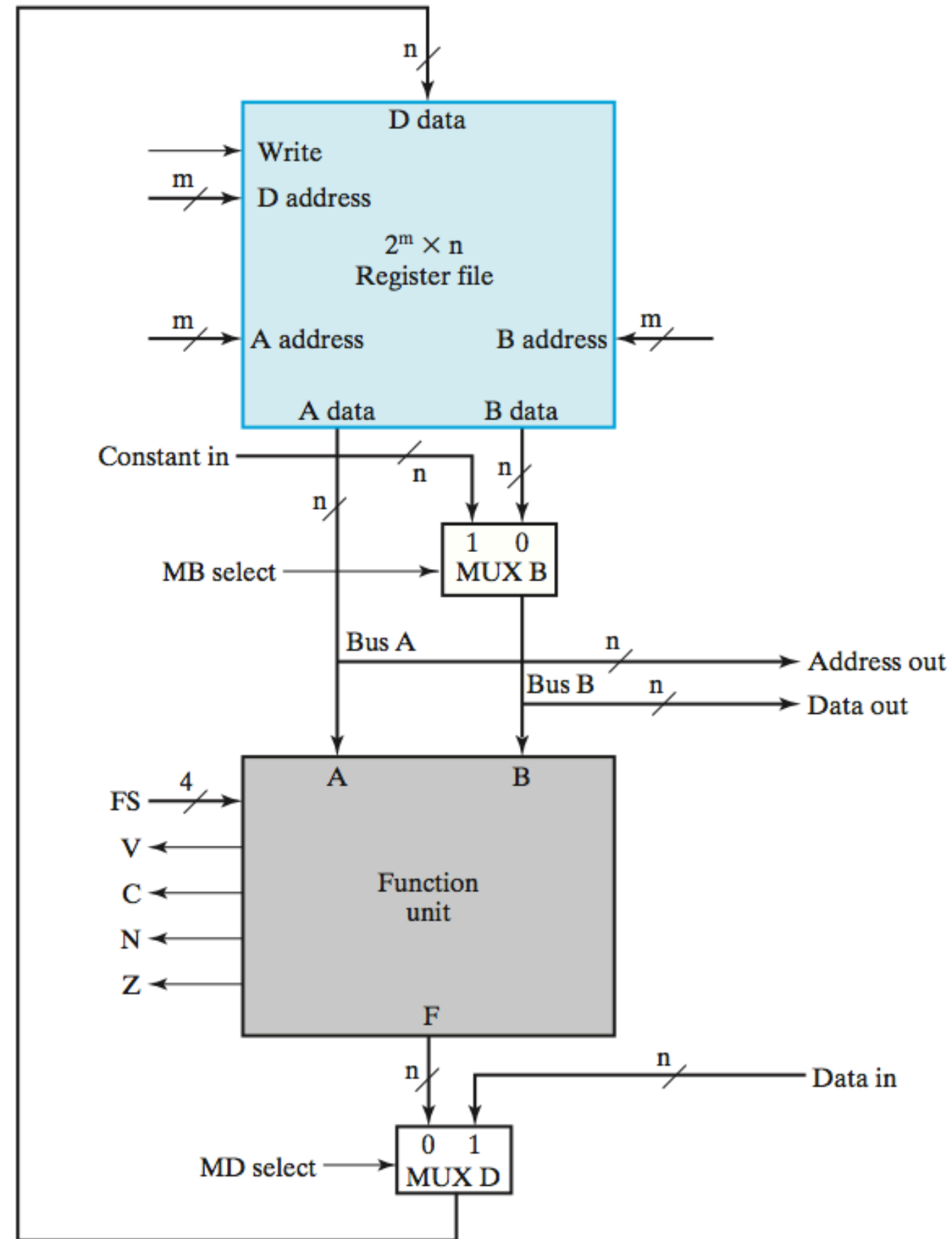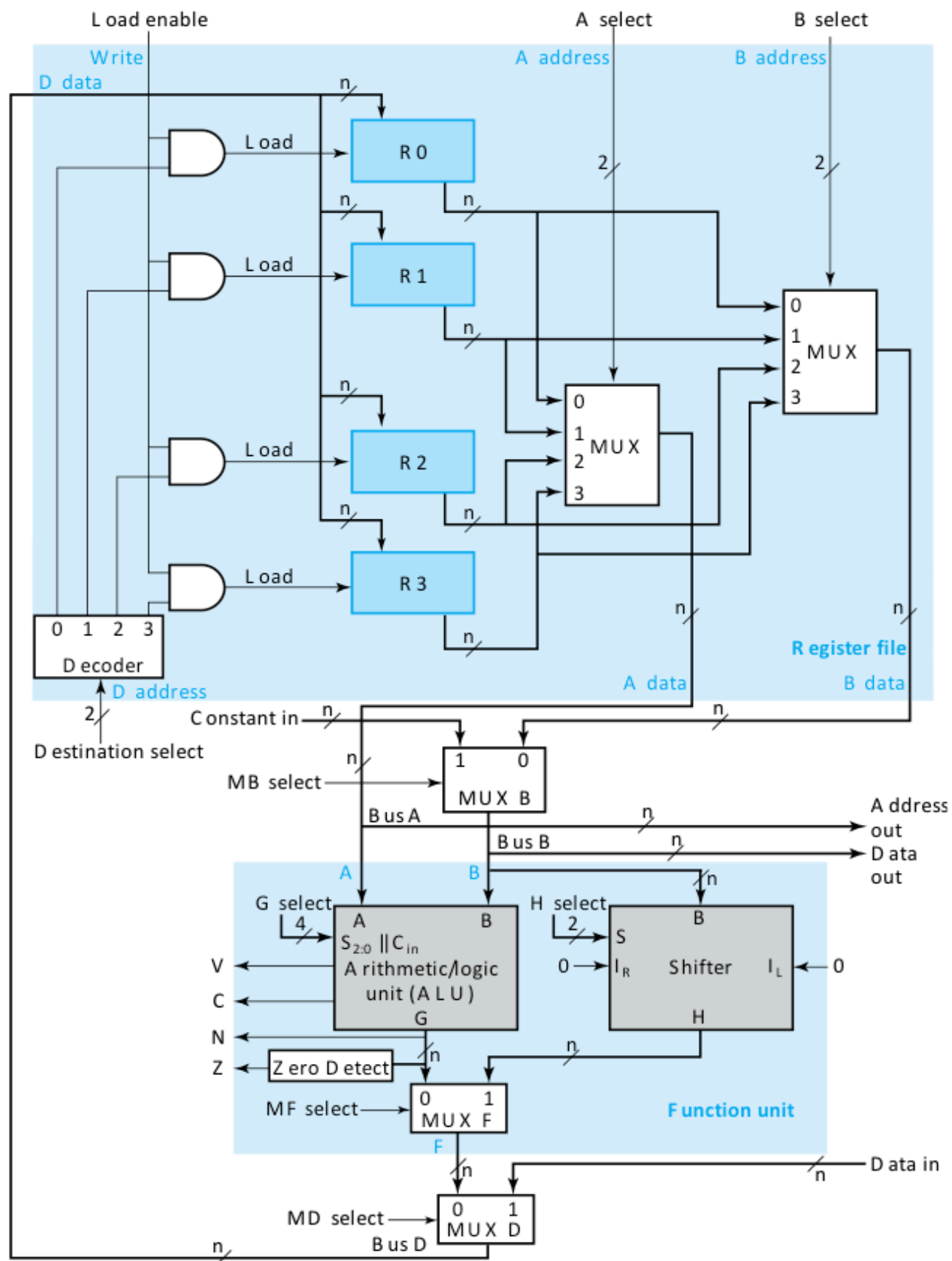


Representación del *Datapath*

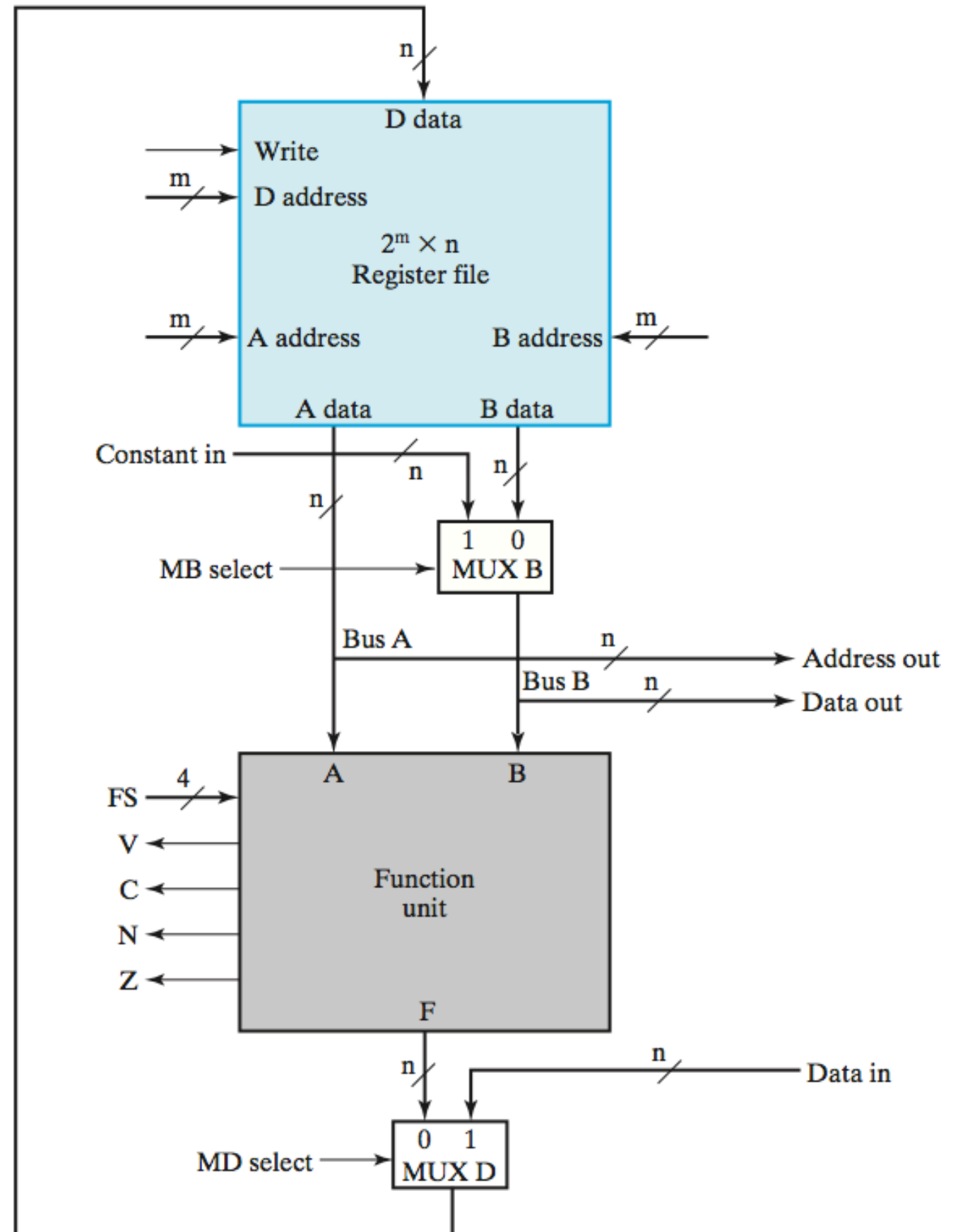- Los registros y los multiplexores, decodificadores y habilitadores para accederlos son ahora el conjunto de registros (*register file*)
- La ALU, desplazador, Mux F y hardware de status son ahora la unidad funcional.
- Los restantes multiplexores y buses que conducen la transferencia de datos están ahora en este nuevo nivel de jerarquía.



Representación del *Datapath*

- En el conjunto de registros:
 - A address y B address son las líneas de selección de los Muxes
 - D address es la entrada del decodificador
 - Las salidas de los Muxes son A data y B data
 - La entrada de datos a los registros es D data
 - write es load enable
- El conjunto de registros aparece entonces como una memoria en bases a flip-flops.
- Los *labels* de la unidad funcional son bastante obvios excepto por FS.

 


Definición de FS

FS(3:0)	MF Select	G Select(3:0)	H Select(3:0)	Microoperation
0000	0	0000	XX	$F = A$
0001	0	0001	XX	$F = A + 1$
0010	0	0010	XX	$F = A + B$
0011	0	0011	XX	$F = A + B + 1$
0100	0	0100	XX	$F = A + \overline{B}$
0101	0	0101	XX	$F = A + \overline{B} + 1$
0110	0	0110	XX	$F = A - 1$
0111	0	0111	XX	$F = A$
1000	0	1X00	XX	$F = A \wedge B$
1001	0	1X01	XX	$F = A \vee B$
1010	0	1X10	XX	$F = A \oplus B$
1011	0	1X11	XX	$F = \overline{A}$
1100	1	XXXX	00	$F = B$
1101	1	XXXX	01	$F = \text{sr } B$
1110	1	XXXX	10	$F = \text{sl } B$

Palabra de Control

- La unidad de datos (*data path*) tiene un gran número de líneas de control
- Las señales que controlan estas entradas pueden ser definidas y organizadas en una palabra de control
- Para ejecutar una micro-instrucción aplicamos valores a la palabra de control durante un período de reloj. Para la mayor parte de las micro-operaciones, el flanco positivo del *clock* permite la carga del resultado en el registro especificado.

Palabra de Control

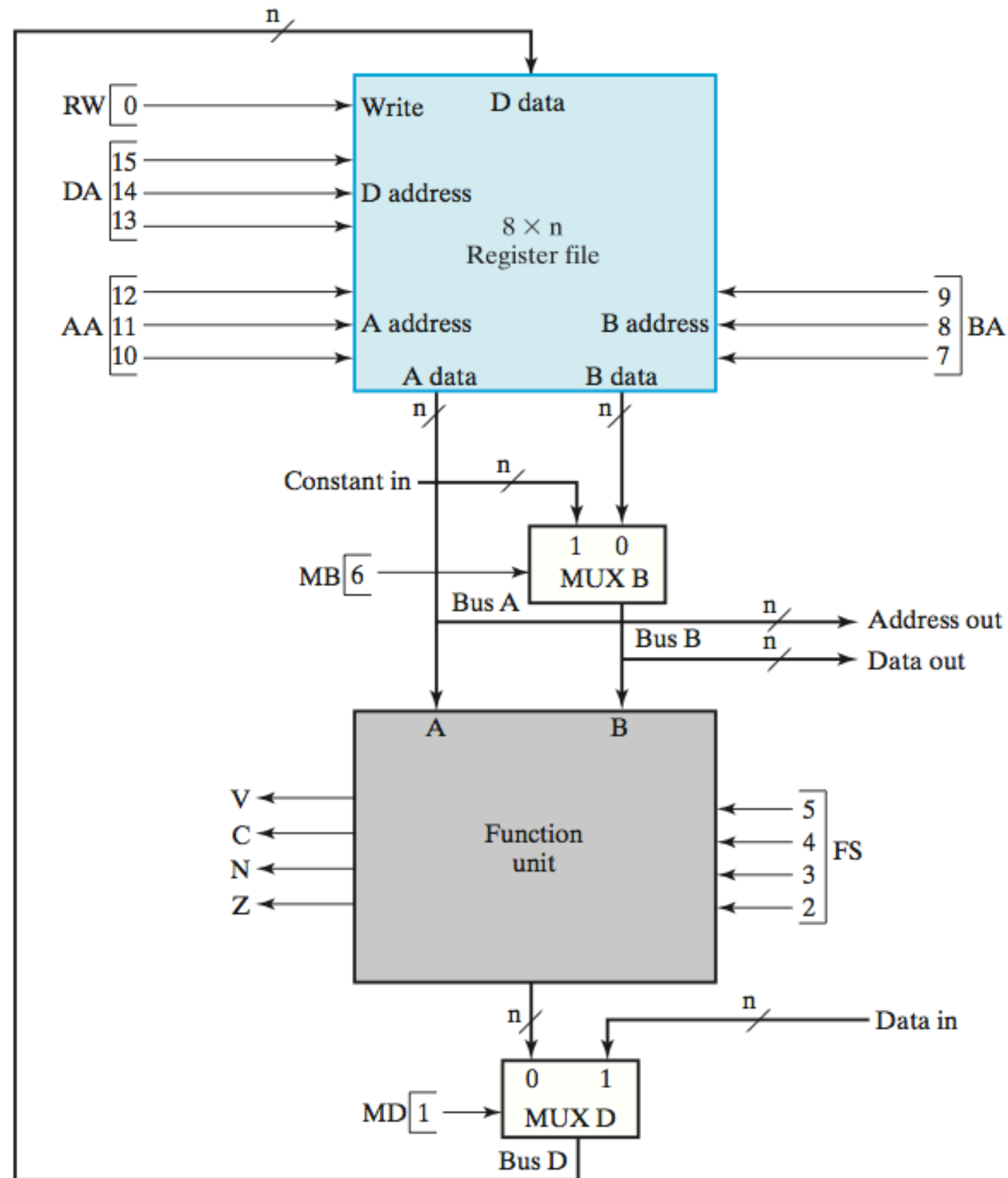

Campos de la Palabra de Control

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
DA				AA			BA		M B	FS				M D	R W

- Campos
 - DA - *D Address*
 - AA - *A Address*
 - BA - *B Address*
 - MB - *Mux B*
 - FS - *Function Select*
 - MD - *Mux D*
 - RW - *Register Write*

Codificación de la Palabra de Control

DA, AA, BA		MB		FS		MD		RW	
Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code
$R0$	000	Register	0	$F = A$	0000	Function	0	No Write	0
$R1$	001	Constant	1	$F = A + 1$	0001	Data in	1	Write	1
$R2$	010			$F = A + B$	0010				
$R3$	011			$F = A + \overline{B} + 1$	0011				
$R4$	100			$F = A + \overline{B}$	0100				
$R5$	101			$F = A + \overline{B} + 1$	0101				
$R6$	110			$F = A - 1$	0110				
$R7$	111			$F = A$	0111				
				$F = A \wedge B$	1000				
				$F = A \vee B$	1001				
				$F = A \oplus B$	1010				
				$F = \overline{A}$	1011				
				$F = B$	1100				
				$F = \text{sr } B$	1101				
				$F = \text{sl } B$	1110				

Ejemplo de Microoperaciones

Representación Simbólica


Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	$R1$	$R2$	$R3$	Register	$F = A + \bar{B} + 1$	Function	Write
$R4 \leftarrow \text{sl } R6$	$R4$	—	$R6$	Register	$F = \text{sl } B$	Function	Write
$R7 \leftarrow R7 + 1$	$R7$	$R7$	—	Register	$F = A + 1$	Function	Write
$R1 \leftarrow R0 + 2$	$R1$	$R0$	—	Constant	$F = A + B$	Function	Write
$\text{Data out} \leftarrow R3$	—		$R3$	Register	—	—	No Write
$R4 \leftarrow \text{Data in}$	$R4$	—		—	—	Data in	Write
$R5 \leftarrow 0$	$R5$	$R0$	$R0$	Register	$F = A \oplus B$	Function	Write

Ejemplo de Microoperaciones

Representación Binaria

Micro-operation	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW
$R1 \leftarrow R2 - R3$	001	010	011	0	0101	0	1
$R4 \leftarrow s1 R6$	100	XXX	110	0	1110	0	1
$R7 \leftarrow R7 + 1$	111	111	XXX	0	0001	0	1
$R1 \leftarrow R0 + 2$	001	000	XXX	1	0010	0	1
$\text{Data out} \leftarrow R3$	XXX	XXX	011	0	XXXX	X	0
$R4 \leftarrow \text{Data in}$	100	XXX	XXX	X	XXXX	1	1
$R5 \leftarrow 0$	101	000	000	0	1010	0	1

 Simulación de la Secuencia de Micro- operaciones



Programa

- 1ra Parte - Unidad de Flujo de Datos (*Data Path*)
- 2a Parte - Un Computador Simple (CS)
 - Arquitectura del conjunto de instrucciones
 - Control alambrado de un ciclo
 - Función del *Program Counter* (PC)
 - Decodificador de instrucciones
 - Ejemplo de ejecución de instrucciones
- 3a Parte - Control Alambrado de Múltiples Ciclos

Conjunto de Instrucciones


- Un sistema programable utiliza una secuencia de instrucciones para controlar su operación.
- Una instrucción típica especifica:
 - Operación a realizar
 - Operandos a utilizar, y
 - Donde poner el resultado, o
 - Qué instrucción realizar a continuación.
- Las instrucciones se almacenan en RAM o ROM como un programa.
- Las direcciones para las instrucciones en un computador las provee el PC (**program counter**), que puede:
 - Contar en forma ascendente
 - Cargar una nueva dirección en base a una instrucción y, opcionalmente, a la información de los bits de status.

Conjunto de Instrucciones

- El **PC** y la **lógica de control** asociada son parte de la **unidad de control**.
- **Ejecutar una instrucción** consiste en **activar la secuencia de operaciones** necesarias especificada por la instrucción
- La **ejecución es controlada por la unidad de control y realizada:**
 - En la unidad de datos (*data path*)
 - En la unidad de control
 - En hardware externo como memoria o *input/output*

Recursos de Almacenamiento

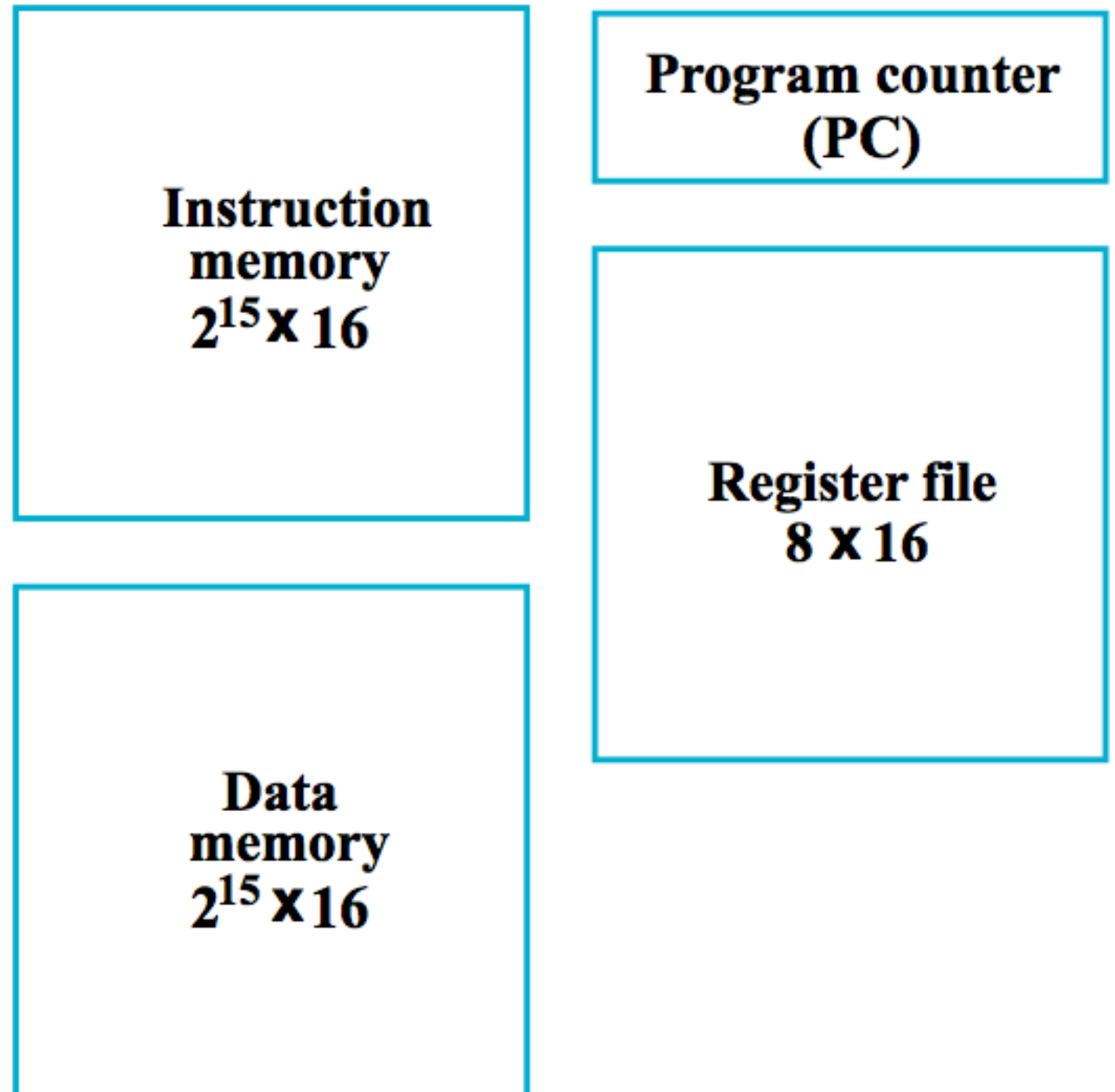
- Los recursos de almacenamiento son visibles al programador al menor nivel de software (lenguaje de máquina / assembler)
- Recursos del CS ==>
- La arquitectura Harvard especifica memorias separadas para instrucciones y datos
- Esto permite un sólo ciclo de reloj por instrucción
- Debido al uso de “cache” en los computadores modernos, es un modelo bien realista.




Formato de las Instrucciones

- Una **instrucción** es un vector de bits
- Los **campos** de una instrucción son **subvectores** que representan **funciones específicas** y corresponden a códigos binarios específicos
- El **formato de una instrucción** define los subvectores y su función.
- Un **conjunto de instrucciones** contiene múltiples **formatos**.
- Nuestro CS contiene **sólo tres formatos**.


Formato de las Instrucciones

 

(a) Register

 


(b) Immediate

 

(c) Jump and Branch

- Los tres formatos son: **Registro, Inmediata, y jump y Branch**
- Todos los formatos contienen un campo **Opcode** en los bits 9 a 15
- El **Opcode** especifica la operación a realizar


Formato de las Instrucciones

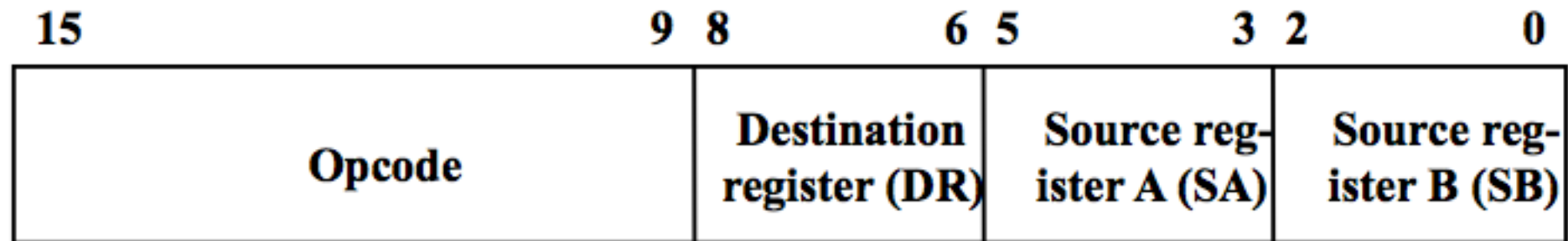

Registro

- Este formato soporta instrucciones del tipo:
 - $R1 \leftarrow R2 + R3$
 - $R1 \leftarrow SI\ R2$
- Hay tres campos de 3 bits c/u:
 - DR especifica el destino (R1 en los ejemplos)
 - SA especifica la fuente A (R2 en el primer ejemplo)
 - SB especifica la fuente B (R3 en primer ejemplo y R2 en el segundo)
- Porqué R2 en el segundo ejemplo es SB y no SA ?


Formato de las Instrucciones

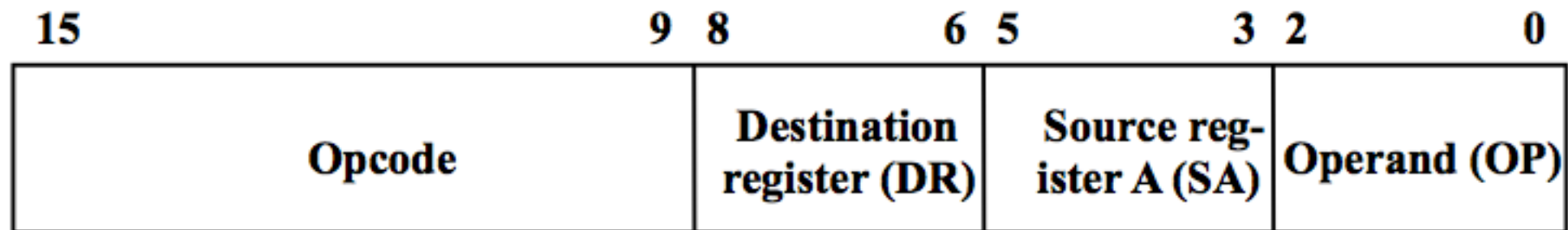

Inmediata

- Este formato soporta instrucciones del tipo:
 - $R1 \leq R2 + 3$
- El campo SB se reemplaza por un campo OP que especifica una constante
- El operando
 - Es una constante de 3 bits
 - Puede tomar valores de 0 a 7
- La constante se llena de ceros a la izquierda para formar una palabra de 16 bits

Formato de las Instrucciones

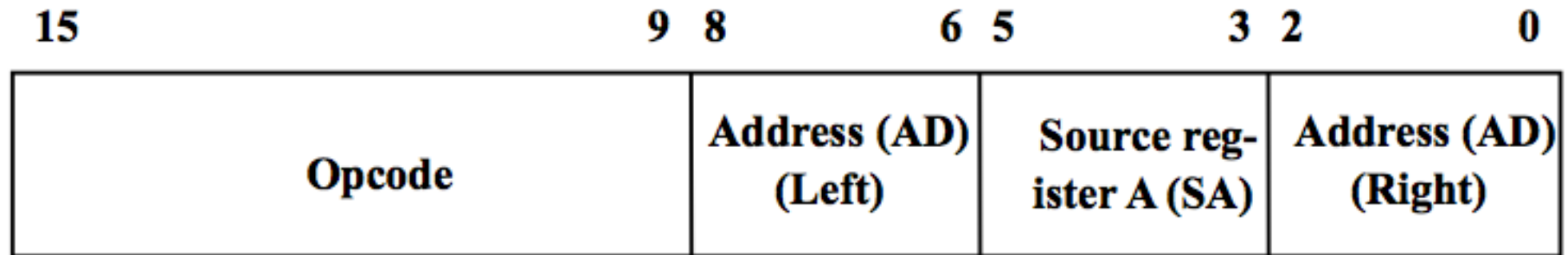

Jump y Branch

- Este formato soporta instrucciones de salto agregando un *offset* de 6 bits con signo que se suma al contenido del PC
 - $PC \leq PC + 3$
- El *offset* reemplaza los campos DR y SB
- El campo SA se mantiene para permitir saltos condicionales utilizando Z o N basados en el contenido del registro fuente A.

Especificación de la Instrucción

- La especificación de la instrucción provee:
 - El nombre de la instrucción
 - El código de operación (*opcode*)
 - Un nombre corto para la operación llamado *mnemonic*
 - Una especificación para el formato de la instrucción
 - Una descripción de transferencia de registros de la instrucción
 - Un listado de los bit de estado (*status bits*) que tienen significado durante la ejecución de una instrucción (no utilizado en la arquitectura que hemos definido aquí)

Especificaciones de las Instrucciones

Instruction	Opcode	Mne- monic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr\ R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl\ R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf\ OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf\ OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if ($R[SA] = 0$) $PC \leftarrow PC + se\ AD$, if ($R[SA] \neq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if ($R[SA] < 0$) $PC \leftarrow PC + se\ AD$, if ($R[SA] \geq 0$) $PC \leftarrow PC + 1$	N, Z
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]$	

* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.


Representación en Memoria de Instrucciones y Datos


Decimal Address	Memory Contents	Decimal Opcode	Other Fields	Operation
25	0000101 001 010 011	5 (Subtract)	DR:1, SA:2, SB:3	$R1 \leftarrow R2 - R3$
35	0100000 000 100 101	32 (Store)	SA:4, SB:5	$M[R4] \leftarrow R5$
45	1000010 010 111 011	66 (Add Immediate)	DR:2, SA:7, OP:3	$R2 \leftarrow R7 + 3$
55	1100000 101 110 100	96 (Branch on Zero)	AD: 44, SA:6	If $R6 = 0$, $PC \leftarrow PC - 20$
70	00000000011000000	Data = 192. After execution of instruction in 35, Data = 80.		

Control Alambrado de un Ciclo

- En base a la arquitectura de instrucciones definida, diseñemos un arquitectura de hardware (computador) que la soporte.
- La arquitectura debe buscar y ejecutar cada instrucción en un solo ciclo de reloj
- Utilizaremos la unidad de datos (*datapath*) vista
- La unidad de control será definida como parte del diseño.

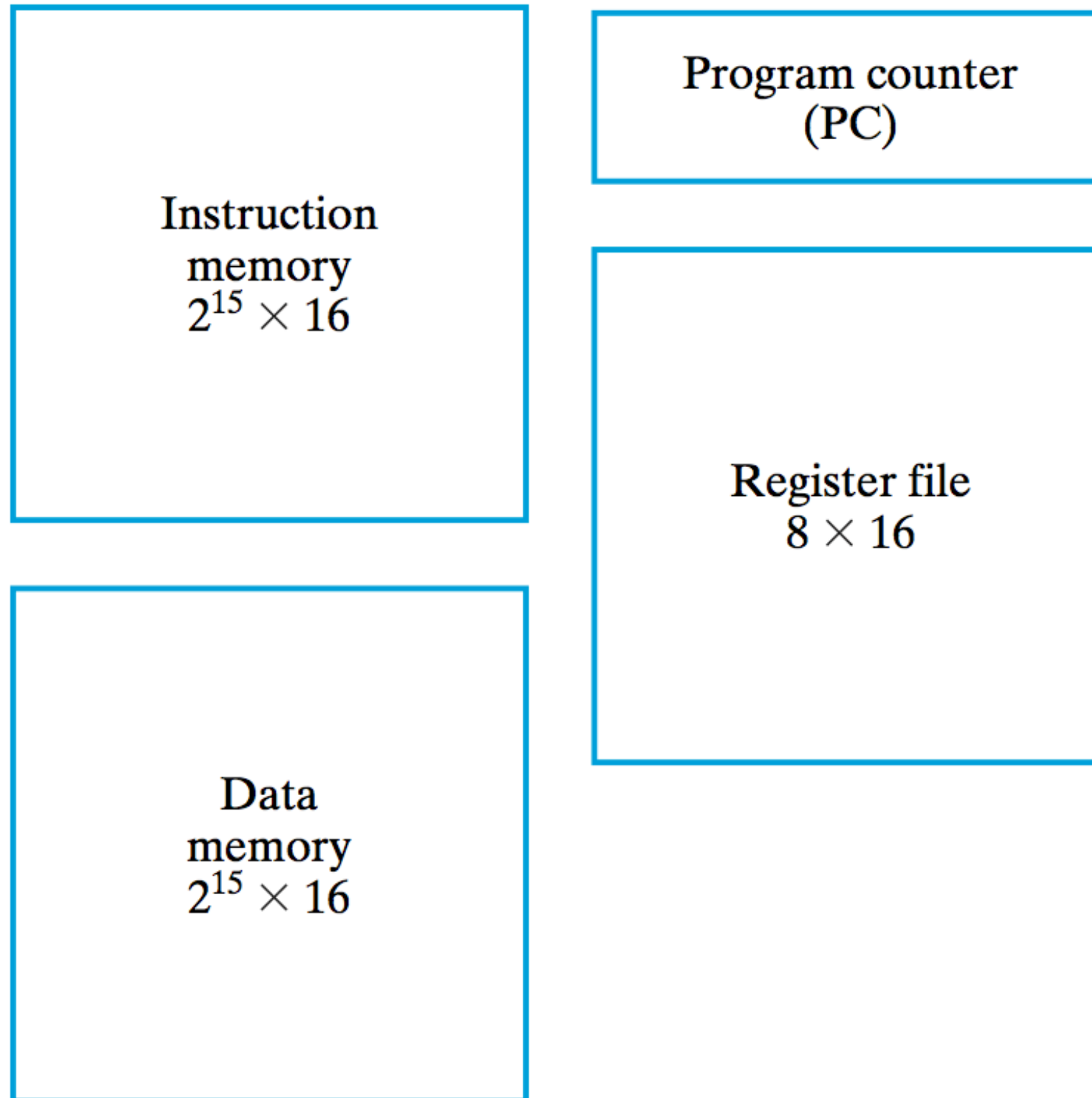Recordemos los Recursos de Almacenamiento



 

Unidad de Control

- La memoria de datos ha sido conectada al bus *Address Out* y a los buses *Data Out* y *Data In* de la unidad de datos.
- La entrada MW a la memoria de datos es la señal *memory write* de la unidad de control
- Por conveniencia, la memoria de instrucción, que normalmente no forma parte de la unidad de control, se muestra dentro de ella.
- La entrada de direccionamiento de la memoria de instrucciones es entregada por el PC y la salida de esta alimenta al decodificador de instrucciones
- *Constant In* es IR(2:0) con 13 ceros a la izquierda.
- IR(8:6)||IR(2:0) y el bus A son entradas de direccionamiento al PC
- El PC es controlado por la lógica de control de *Branch*

Función del PC

- La función del PC se basa en las instrucciones de *Branch* y *Jump*.

Branch on zero	BRZ	if(R[SA]=0)	PC <== PC + seAD
Branch on negative	BRN	if(R[SA] < 0)	PC <== PC + seAD
Jump	JMP		PC <== R[SA]

- Además de estas transferencias el PC debe implementar también $PC <== PC + 1$
- Las primeras dos transferencias requieren sumarle al PC el $offset = IR(8:6) || IR(2:0)$
- La tercera transferencia requiere que el PC sea cargado con la dirección de salto $Bus A = R[SA]$
- La función de cuenta del PC requiere sumar 1 al PC.

Función del PC

- La unidad de control de *Branch* determina las transferencias del PC en base a 5 de sus entradas:

N , Z - bits de status negativo y cero

PL - Habilitador de carga del PC

JB - *Jump/Branch* select: if JB = 1, *Jump*, else *Branch*

BC - Selector de condición para *Branch* If BC = 1, *Branch* si N = 1, else *Branch* si Z = 1.

- Todo esto se resume en esta tabla:

PC Operation	PL	JB	BC
Count Up	0	X	X
Jump	1	1	X
Branch on Negative (else Count Up)	1	0	1
Branch on Zero (else Count Up)	1	0	0

- Con esta información se puede diseñar el PC

Decodificador de Instrucciones

- El decodificador de instrucciones combinacional convierte las instrucciones en señales necesarias para controlar todas las partes del computador durante la ejecución de un solo ciclo.
- La entrada es la instrucción de 16 bits
- Las salidas son las señales de control
 - Direcciones del conjunto de registros: DA, AA y BA
 - Selector de la unidad funcional FS
 - Selectores de control de multiplexor MB y MD
 - Controles de escritura del conjunto de registros y de la memoria RW y MW
 - Controles del PC: PL, JB y BC
- Las salidas correspondientes al conjunto de registros pasan directamente
- La generación de las otras señales es más compleja

Decodificador de Instrucciones

- Las restantes señales de control no dependen de direcciones, son función de $IR(13:9)$
- Debemos examinar la relación entre las salidas y los códigos de operación
- Aparte de las instrucciones de *Jump* y *Branch*, $FS = IR(12:9)$
- Las otras señales de control deben depender tanto como sea posible en $IR(15:13)$ (las cuales fueron asignadas teniendo en mente la decodificación)
- Para hacer sentido de esto, dividiremos las instrucciones en tipos como se muestra en la siguiente tabla:

Decodificador de Instrucciones


Instruction Function Type	Instruction Bits				Control Word Bits						
	15	14	13	9	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
Function unit operations using registers	0	0	0	X	0	0	1	0	0	X	X
Memory read	0	0	1	X	0	1	1	0	0	X	X
Memory write	0	1	0	X	0	X	0	1	0	X	X
Function unit operations using register and constant	1	0	0	X	1	0	1	0	0	X	X
Conditional branch on zero (Z)	1	1	0	0	X	X	0	0	1	0	0
Conditional branch on negative (N)	1	1	0	1	X	X	0	0	1	0	1
Unconditional Jump	1	1	1	X	X	X	0	0	1	1	X


Decodificador de Instrucciones

- Los tipos se basan en los bloques que controlan y las 7 señales que hay que generar; los tipos de instrucción pueden dividirse en dos:
 - Control de la unidad de datos y de la memoria (primeros 4 tipos)
 - Control del PC (últimos tres tipos)
- En el control de la unidad de datos y de la memoria:
 - Mux B (primer y cuarto tipo)
 - Memoria y Mux D (segundo y tercer tipo)
 - Asignando códigos con ningún o un solo 1 a estos, la implementación de MB, MD, RW y MW se simplifica
- En la unidad de control del PC se asignan unos a las combinaciones
 - Bit 15 = Bit 14 = 1 se asignan para generar PL
 - Bit 13 se utiliza para generar JB
 - Bit 9 se utiliza como BC, lo que se contradice con FS = 0000 requerido para *Branches*. Para forzar FS(6) a 0 para *Branch* Bit 9 en FS(6) se deshabilita.

Decodificador de Instrucciones

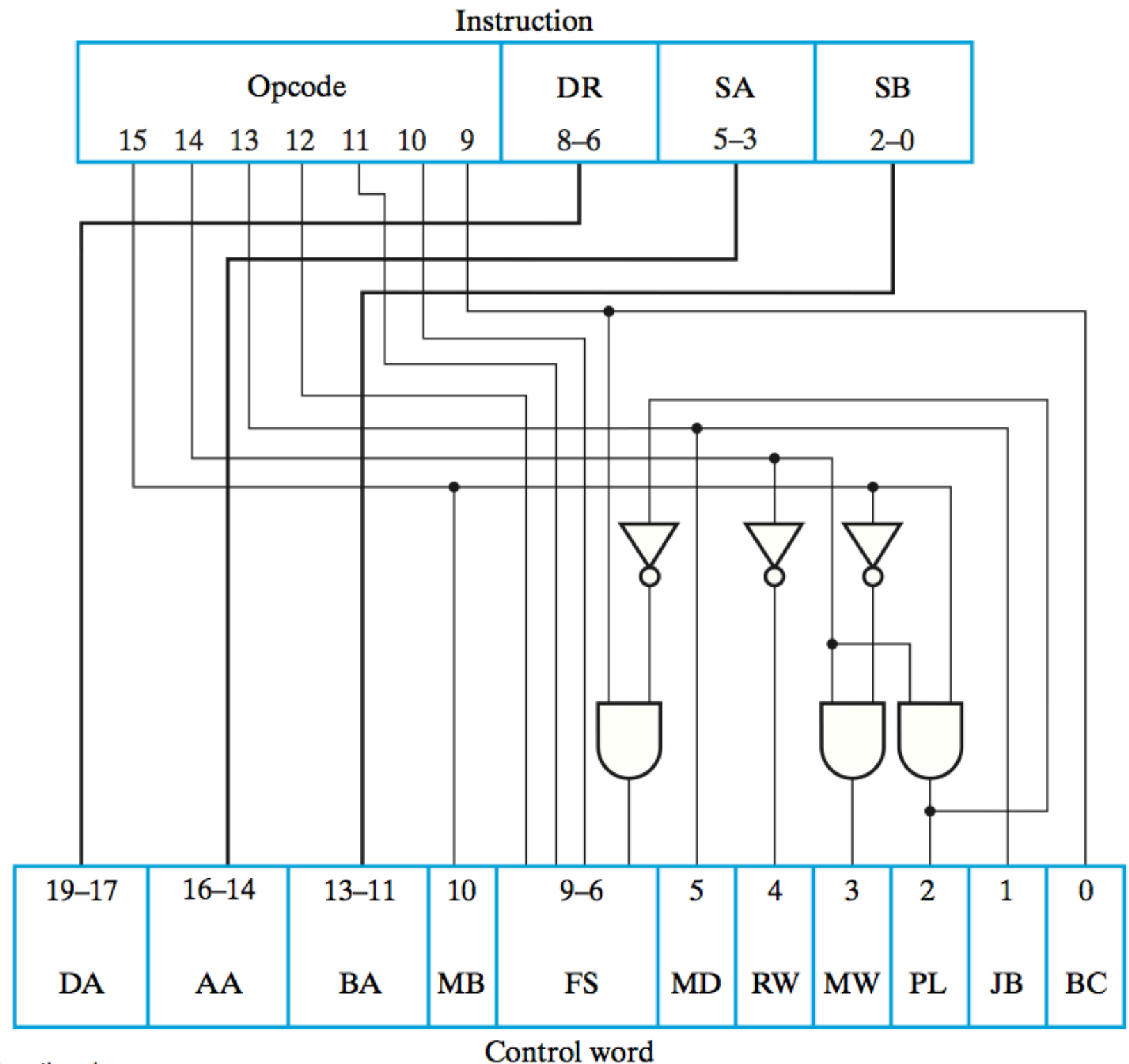- El resultado final, separando por tipos, asignando cuidadosamente los códigos y el uso de *don't cares* conduce a una lógica muy simple
- Con esto completamos la mayoría de las partes esenciales del simple computador de un solo ciclo



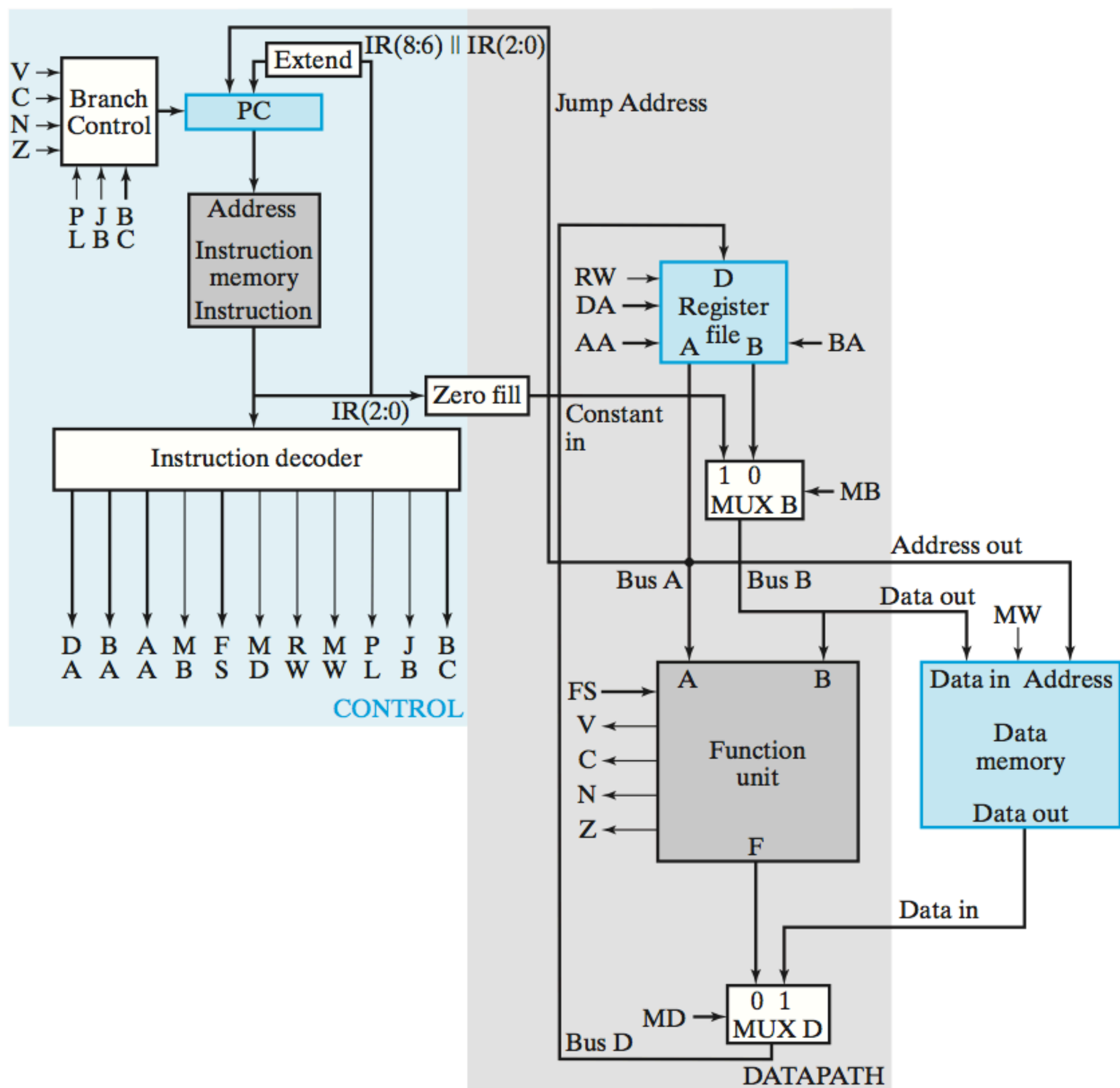



Ejemplos de Ejecución de Instrucciones

Operation Code	Symbolic Name	Format	Description	Function	MB	MD	RW	MW	PL	JB	BC
1000010	ADI	Immediate	Add immediate operand	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf\ I(2:0)$	1	0	1	0	0	0	0
0010000	LD	Register	Load memory content into register	$R[DR] \leftarrow M[R[SA]]$	0	1	1	0	0	1	0
0100000	ST	Register	Store register content in memory	$M[R[SA]] \leftarrow R[SB]$	0	1	0	1	0	0	0
0001110	SL	Register	Shift left	$R[DR] \leftarrow sl\ R[SB]$	0	0	1	0	0	1	0
0001011	NOT	Register	Complement register	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}$	0	0	1	0	0	0	1
1100000	BRZ	Jump/Branch	If $R[SA] = 0$, branch to $PC + se\ AD$	If $R[SA] = 0$, $PC \leftarrow PC + se\ AD$ If $R[SA] \neq 0$, $PC \leftarrow PC + 1$	1	0	0	0	1	0	0

Ejemplos de Ejecución de Instrucciones

Decodificación de la instrucción ADI

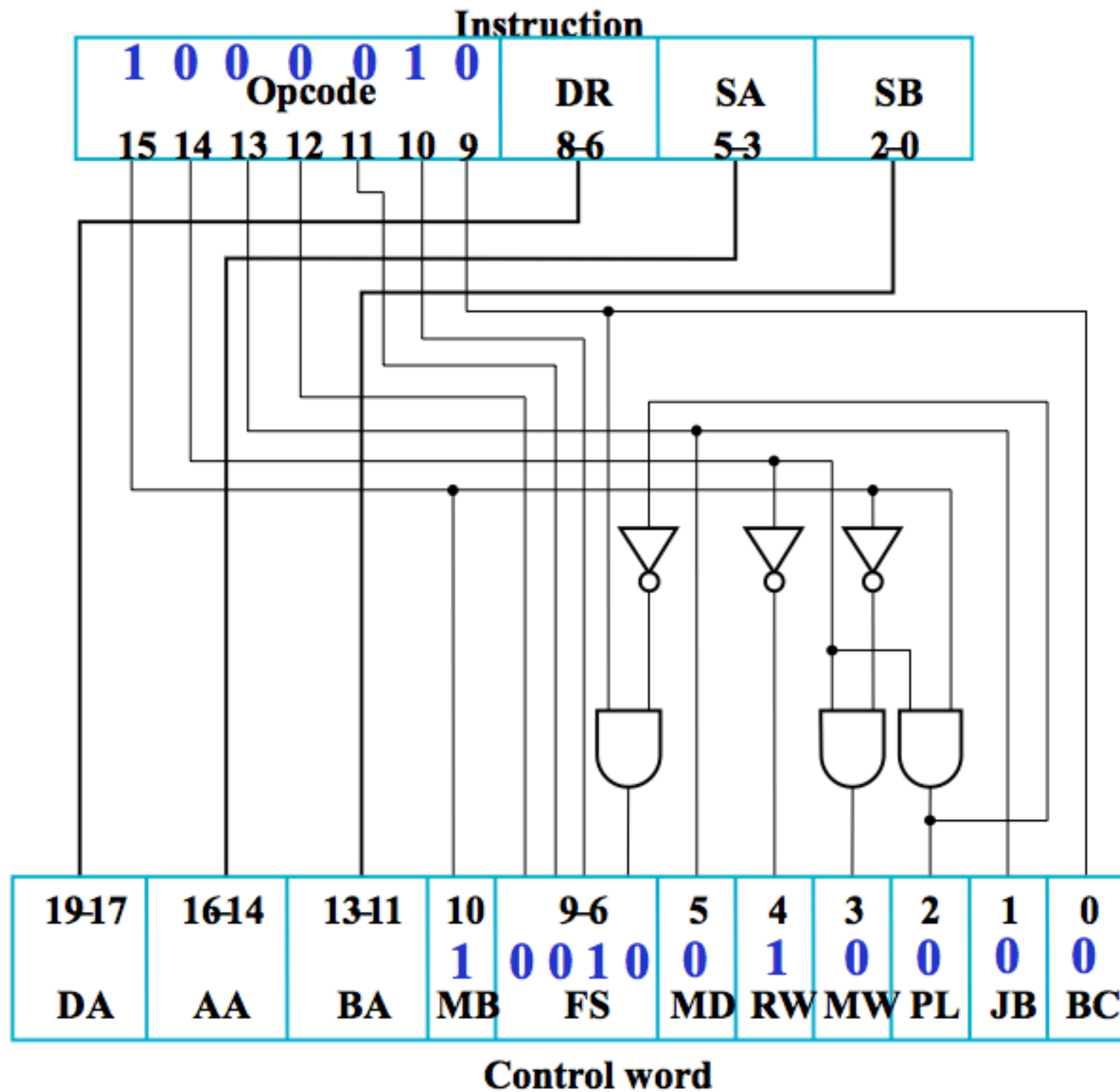


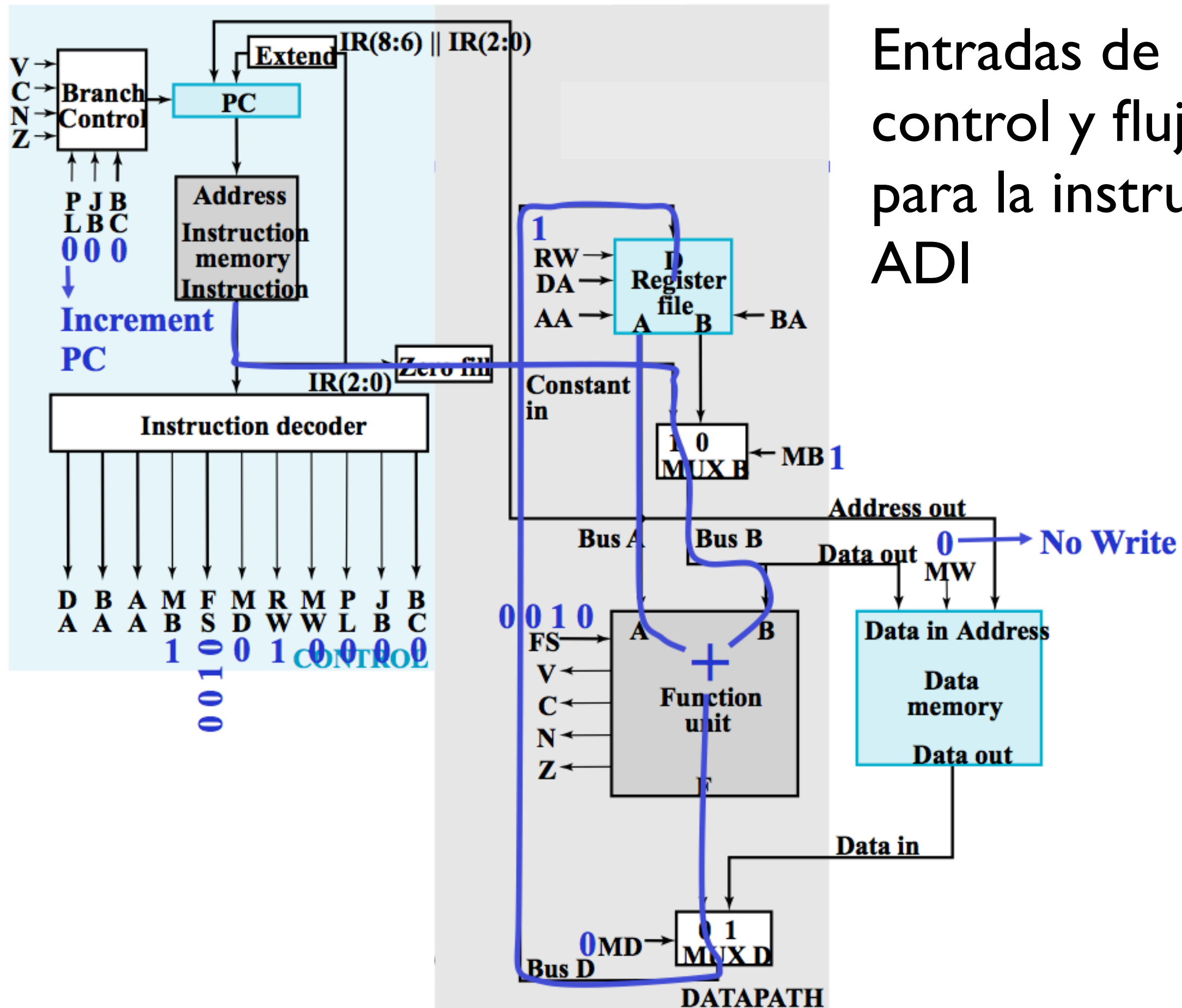


Entradas de control y flujos para la instrucción ADI

Ejemplos de Ejecución de Instrucciones

Decodificación de la instrucción LD

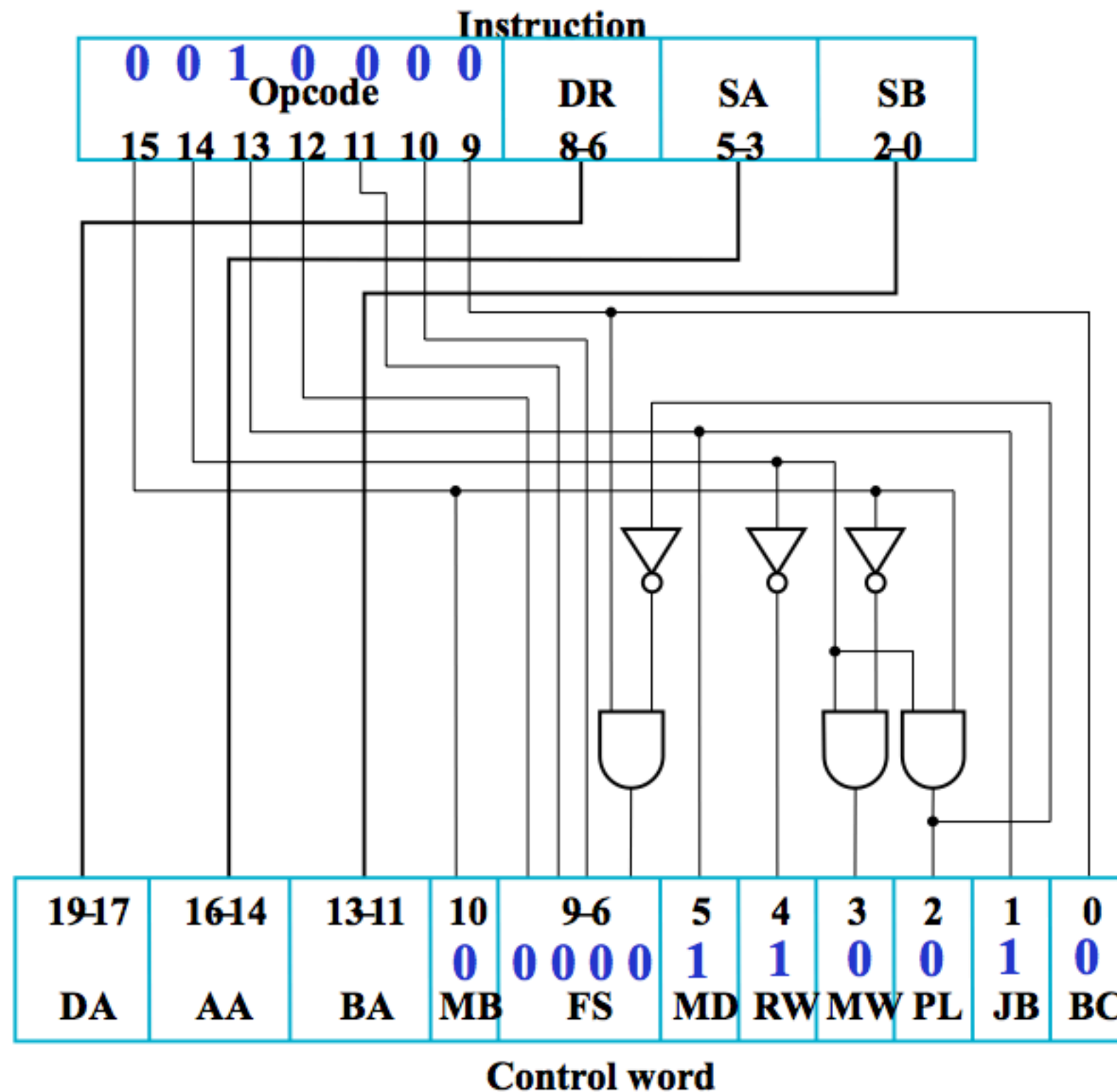

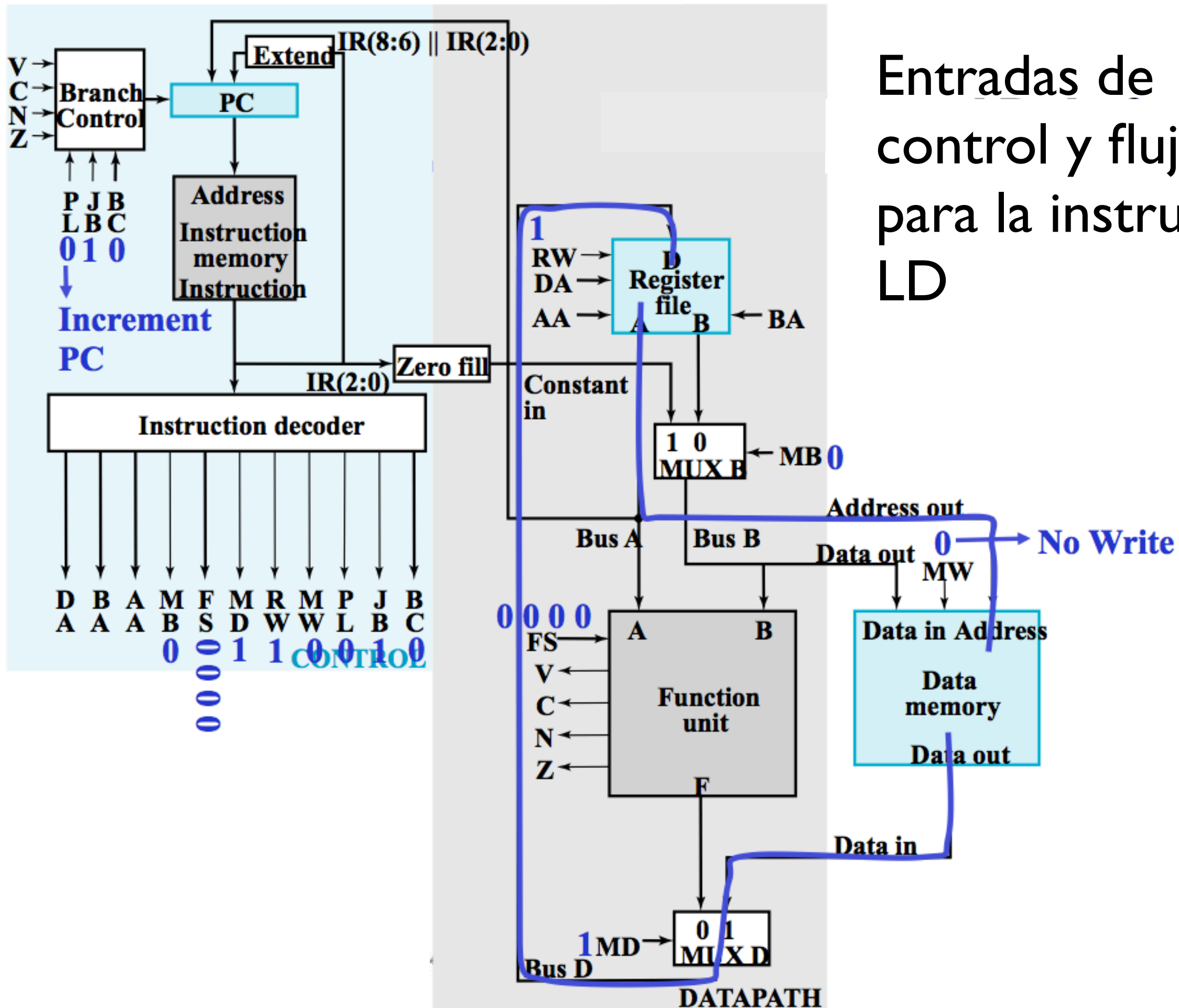

Entradas de control y flujos para la instrucción LD

Ejemplos de Ejecución de Instrucciones

Decodificación de la instrucción BRZ

